

Ц 76  
Г. 521

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ  
ЯДЕРНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

Дубна

НТЭ, 1968, №,  
с. 134-136

б/х 1.67

13 - 3520



Н.С. Глаголева, А.Т. Матюшин, В.Т. Матюшин,  
Р. Фирковский, М.Н. Хачатурян

ДВУПОЛЯРНЫЙ ИСТОЧНИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  
С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ

ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ


1967.

13 · 3520

Н.С. Глаголева, А.Т. Матюшин, В.Т. Матюшин,  
Р. Фирковский, М.Н. Хачатуян

ДВУПОЛЯРНЫЙ ИСТОЧНИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  
С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ

Направлено в ПТЭ

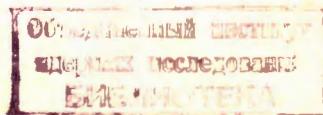

5388 / , np.

Для питания искровых камер необходимы источники высокого напряжения - до 20 кв и выше, обычно сравнительно малой мощности порядка 50-60 вт. В этом случае целесообразно использование относительно безопасных источников с преобразованием частоты. Ниже описывается принципиальная схема и характеристики разработанного блока высоковольтного преобразователя (ВВП-ЗОК) с ферротрансформаторами в резонансных цепях генераторов.

Оптимальной в случае применения ферритовых трансформаторов является схема автогенератора, работающего на резонансной частоте повышающего трансформатора и автоматически следящего за ее изменениями в зависимости от нагрузки, параметров сердечника и т.п. Определенные трудности <sup>/1/</sup> представляют выполнение сравнительно мощного автогенератора с двухтактным ферритовым трансформатором. Разработанная конструкция повышающего трансформатора позволяет обойти указанные трудности.

Описываемая принципиальная схема ВВП-30К (рис. 1), в отличие от <sup>/1,2/</sup> содержит двухтактный автогенератор на лампах типа 6П20С с колебательным контуром в анодной цепи в виде повышающего трансформатора Тр<sub>1</sub> на ферритовом сердечнике от унифицированного строчного трансформатора ТВС-110. Высоковольтный выпрямитель по схеме учетверения напряжения высокой частоты (12 кгц) осуществлен на кенотронах типа 1Ц7С, нити накалов кенотронов питает вспомогательный автогенератор на лампе типа 6П18П. В анодной цепи этой лампы включен трансформатор Тр<sub>2</sub> на ферритовом сердечнике типа Ш12x15-400НН, анодная обмотка имеет 50 витков провода ПМВТ 60,2, обмотка обратной связи - 10 витков того же провода; накальная - 2-3 витка ПЭВ *d* 1,5.

Одновитковые трансформаторы Тр3 и Тр4 изготовлены на ферритовых кольцах типа К32х16х8 - 2000НМ и каждый из них питает нити накалов двух катодов. Для обеспечения надлежащей изоляции в качестве провода на этих трансформаторах использован коаксиальный кабель типа РК-19 со снятой экранной оплеткой<sup>/3/</sup>. Расчет трансформаторов произведен с помощью номограмм.

Выходное напряжение регулируется в пределах от 5 до 40 кв с помощью изменения напряжения на экранных сетках генераторных ламп. Схемой обеспечивается стабилизация выходного напряжения с коэффициентом 5-6. Часть выходного и опорное напряжения поступают на дифференциальный каскад с лампой  $L_1$  типа 6Н6П, который с помощью следующей лампы  $L_2$  типа 6П13С регулирует ток экранных сеток ламп автогенератора  $L_3 L_4$  и, следовательно, выходное напряжение. Одновременно каскад с лампой  $L_2$  обеспечивает защиту источника от перегрузок, для чего в анодной цепи этой лампы включено реле типа РС-13, которое при увеличении тока экранных сеток ламп  $L_3 L_4$  сверх допустимого срабатывает и разрывает цепь их питания. При этом зажигается лампочка индикации перегрузки. Для восстановления соединения служит пусковая кнопка КН.

Источник простым переключением на передней панели тумблера ТП<sub>1</sub> и выходных разъемов позволяет получить любую полярность высокого напряжения до +40 кв или -40 кв, либо +20 кв относительно корпуса.

Для удобства эксплуатации на переднюю панель вынесены измерительные приборы высокого напряжения ( кВ ), анодного тока генераторных ламп ( мА ) и неоновые лампочки сигнализации наличия питающих напряжений  $L_{11}-L_{13}$  и перегрузки  $L_{10}$ .

Эскиз конструкции повышающего резонансного трансформатора двухтактного автогенератора - ТР<sub>1</sub> дан на рис.2. Первичные обмотки ( I, I' ) содержат по 150 витков провода ПЭЛ  $\varnothing$  0,69 мм с отводом от 50 витка, вторичные ( II, II' ) - по 1050 витков провода ПЭВ  $\varnothing$  0,15 мм, изоляция между слоями - полиэтиленовая пленка. Обмотки симметрично распределены на двух катушках сердечника. Это снижает индуктивности рассеяния трансформатора и обеспечивает устойчивое самовозбуждение автогенератора при максимальных значениях тока нагрузки. Трансформатор после изготовления устанавливается в герметичный бачок, который под вакуумом заполняется трансформаторным маслом. Дно бачка изготовлено из дюралиюминия и приклеено с помощью эпоксидного клея к кор-

пусу (бакелитовая труба), крышка бачка - из оргстекла для обеспечения изоляции выводов. Герметизация выводов - фторопласт 4, крышки - маслостойкая резина.

Как показали эксперименты, подобное выполнение трансформатора и схемы обеспечивает вполне удовлетворительную работу автогенератора в двухтактном режиме.

Фотография внешнего вида блока ВВП-30к представлена на рис.3. Описанный преобразователь использован в четырехканальном источнике <sup>/4/</sup> для питания искровых камер в установке <sup>/5/</sup> на синхрофазотроне.

В заключение авторы благодарят В.К.Бирулева, П.С.Кузнецова, Н.Н.Чернышова, выполнивших ряд конструкторских и монтажных работ на различных этапах разработки.

#### Л и т е р а т у р а :

1. А.Н.Букин, М.М.Филиппов. ПТЭ, 2, 139 (1959).
2. А.Т.Матюшин и др. Высокочастотные преобразователи высокого напряжения с ферротрансформаторами. Препринт ОИЯИ, 2672, Дубна, 1966.
3. А.Т.Матюшин., В.Т.Матюшин. Номограммы для выбора ферритовых сердечников трансформаторов высокочастотных преобразователей высокого напряжения. Препринт ОИЯИ, 2635, Дубна, 1965.
4. Н.С.Глаголева , А.Т.Матюшин и др. Четырехканальный источник высокого напряжения со стабилизацией и регулировкой в диапазоне 5-25 кв. Препринт ОИЯИ, 13-3207, Дубна, 1967. Регистрационное удостоверение № 2847.
5. M.A.Azimov, A.S.Belousov, I.V.Chuvilo at all. Proc. of the 1966 Intern. Conf. of Instr. for High Energy Physics Stanford, sent 9-10 (1966).

Рукопись поступила в издательский отдел  
25 сентября 1967 года.

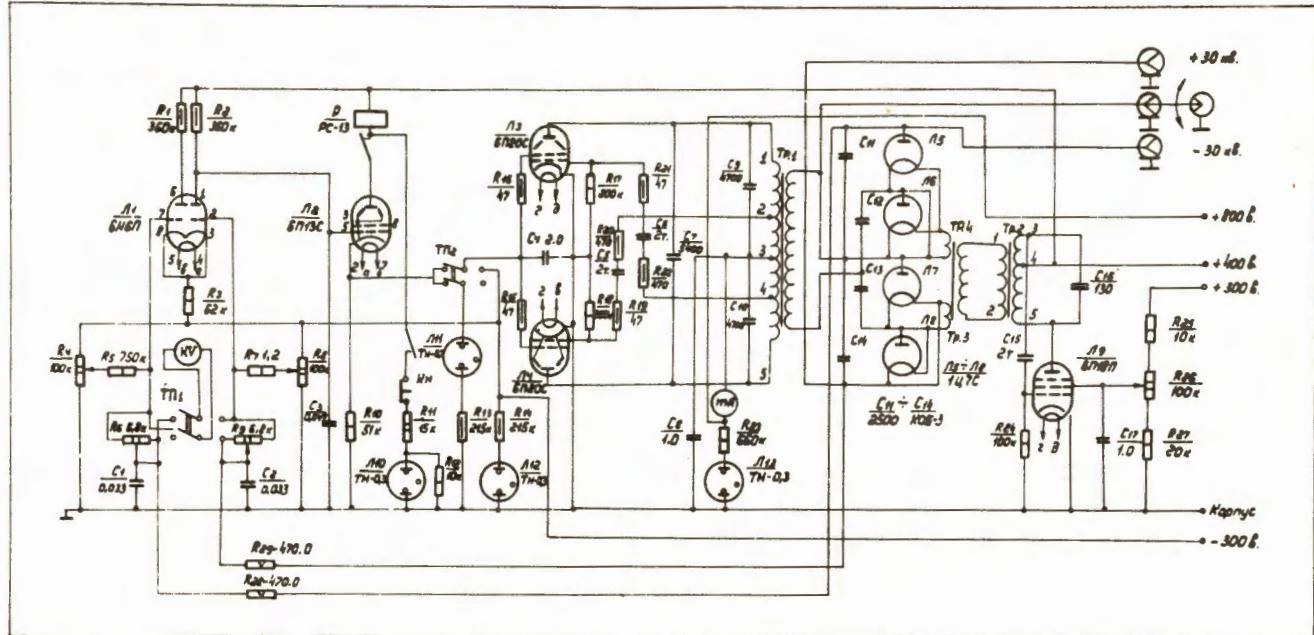


Рис.1. Принципиальная электрическая схема ВВП-ЗОК

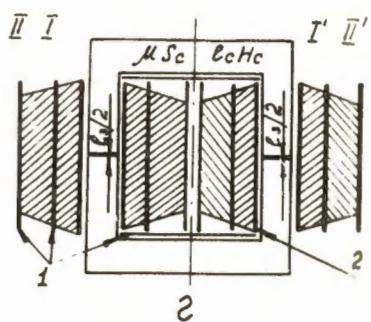


Рис.2. Эскиз конструкции повышающего резонансного трансформатора блока ВВП-ЗОК.

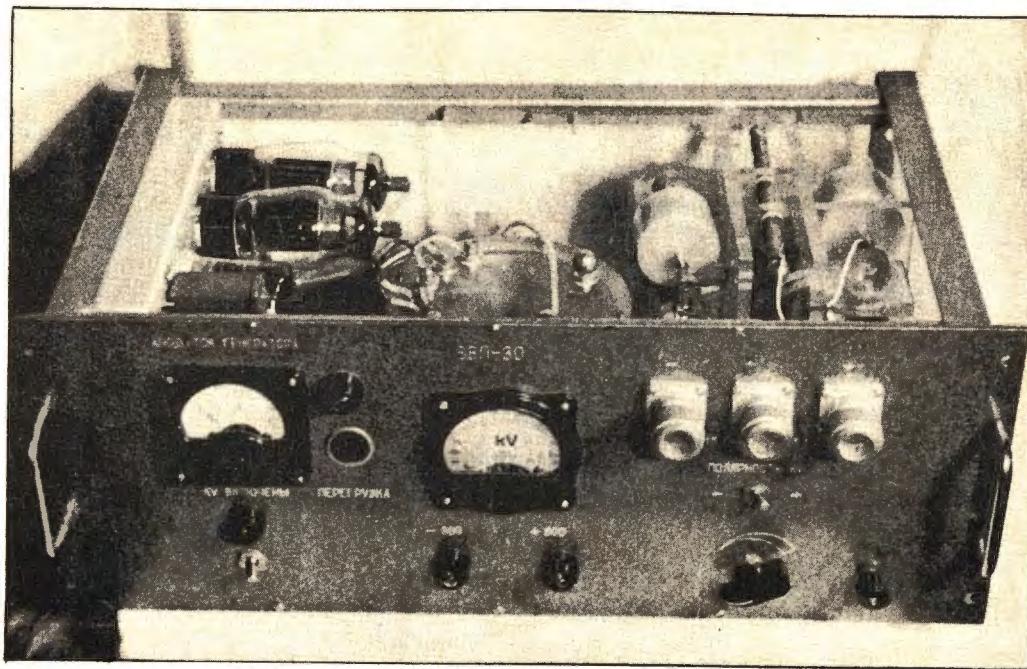


Рис.3. Фотография внешнего вида блока ВВП-ЗОК.