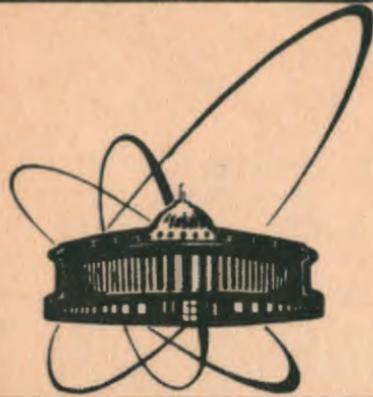


90-166



сообщения
объединенного
института
ядерных
исследований
дубна

К 174

9-90-166

А.В.Калмыков, Р.Д.Кудряшова, А.С.Устинов

УПРАВЛЯЕМЫЕ ОТ ЭВМ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ ИЗОХРОННОГО
ЦИКЛОТРОНА (ЭМКЦ)

1990

Для питания магнитной системы ЭМКЦ/1/ разработаны управляемые от ЭВМ источники тока и напряжения:

1. Слаботочный стабилизированный источник питания с током нагрузки $I_{\max} = 2 \text{ A}$.
2. Стабилизированный источник постоянного тока с $I_{\max} = 10 \text{ A}$. Вышеприведенные источники работают в системе стабилизации токов корректирующих обмоток ЭМКЦ/2/.

3. Разработан управляемый от ЭВМ высоковольтный источник напряжения $U = 3 \text{ кВ}$, $I_h = 15 \text{ mA}$.

Конструктивно управляемые источники питания состоят из двух частей /рис.1/:

1/ преобразовательная часть выполнена в стандарте КАМАК /блоки ЦАП-10, ЦАП-12/;

2/ усилители мощности и высоковольтный блок спроектированы в конструктиве "Вишня" /блоки УМ-2А, УМ-10А, БВН/.

Блоки ЦАП-10, УМ-2А образуют управляемый источник питания ИП-2А на максимальный ток нагрузки $I_{\max} = 2 \text{ A}$.

Блоки ЦАП-10, УМ-10А составляют источник тока ИП-10А с $I_{\max} = 10 \text{ A}$.

Высоковольтный источник напряжения ИВН состоит из блоков ЦАП-12 и БВН.

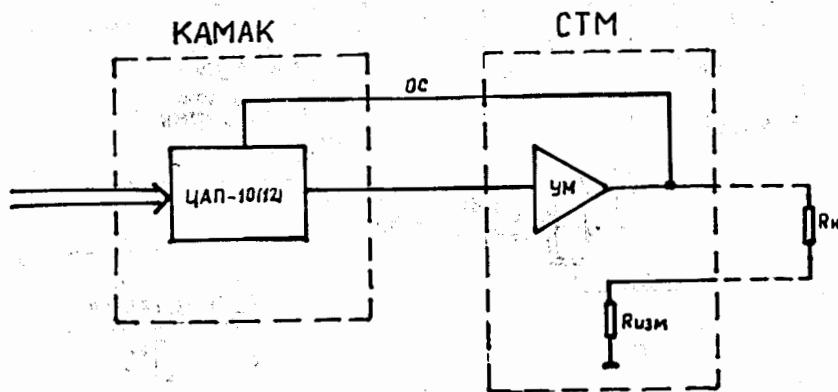


Рис.1

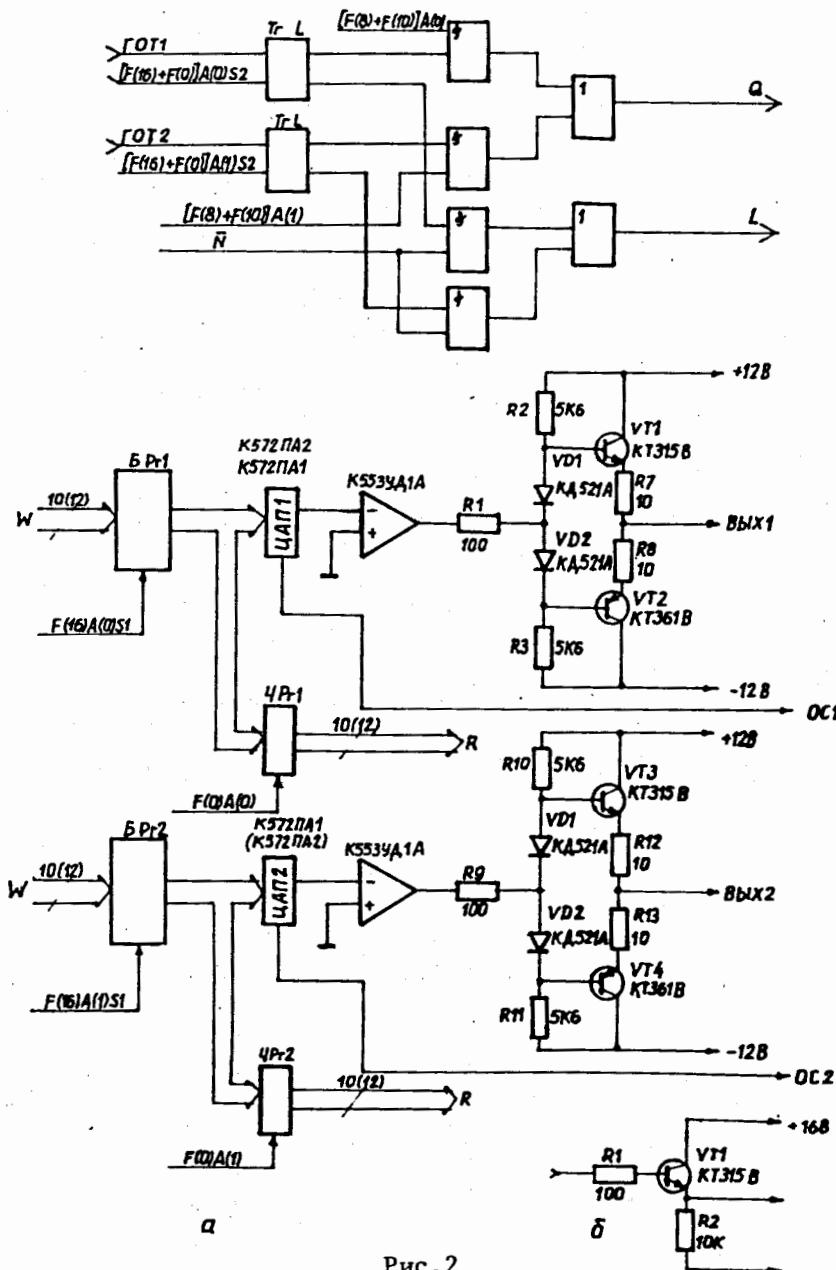


Рис.2

ЦИФРОАНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

На рис.2 приводится блок-схема цифроаналогового преобразователя ЦАП-10 /ЦАП-12/. Эти блоки отличаются друг от друга только разрядностью информационной шины. Блок ЦАП-10 содержит десятиразрядную шину данных. В блоке ЦАП-12 - двенадцатиразрядная шина.

По команде F (16) двоичный код, приходящий от ЭВМ, записывается в буферный регистр БРГ. Команда F(0) считывает содержимое регистра БРГ. Цифровые данные с выхода БРГ подаются на входы цифроаналогового преобразователя. В качестве десятиразрядного ЦАП применена микросхема K572PA1A и операционный усилитель K553УД1А. Для двенадцатиразрядного ЦАП используется микросхема K572PA2A и усилитель K553УД1В. С выхода операционного усилителя аналоговый сигнал поступает на вход предварительного усилителя, который имеет различную структуру в зависимости от применения преобразователя. Это двухтактный усилитель /рис.2а/, если ЦАП работает как управляемый источник напряжения. В режиме управляемого источника тока в качестве предварительного усилителя используется эмиттерный повторитель /рис.2б/. Внешний сигнал Г0Т, приходящий от блока усилителей мощности, взводит триггер L. Сигнал L означает, что система готова к работе.

Команды: F(16) V F(10) сбрасывает триггер L, F(8) - проверяет состояние триггера L. L = Q. Каждый блок ЦАП-10 /ЦАП-12/ содержит по два канала преобразователей. Они отличаются друг от друга адресом. A(0) - адрес первого канала. A(1) - второй канал. В схеме применены микросхемы серии K155.

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Усилители мощности /рис.3/ построены по схеме составного эмиттерного повторителя. Усилители УМ-2А /рис.3а/ и УМ-10А

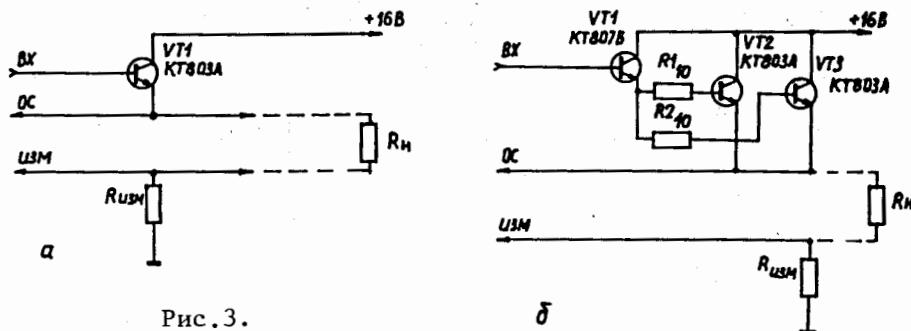


Рис.3.

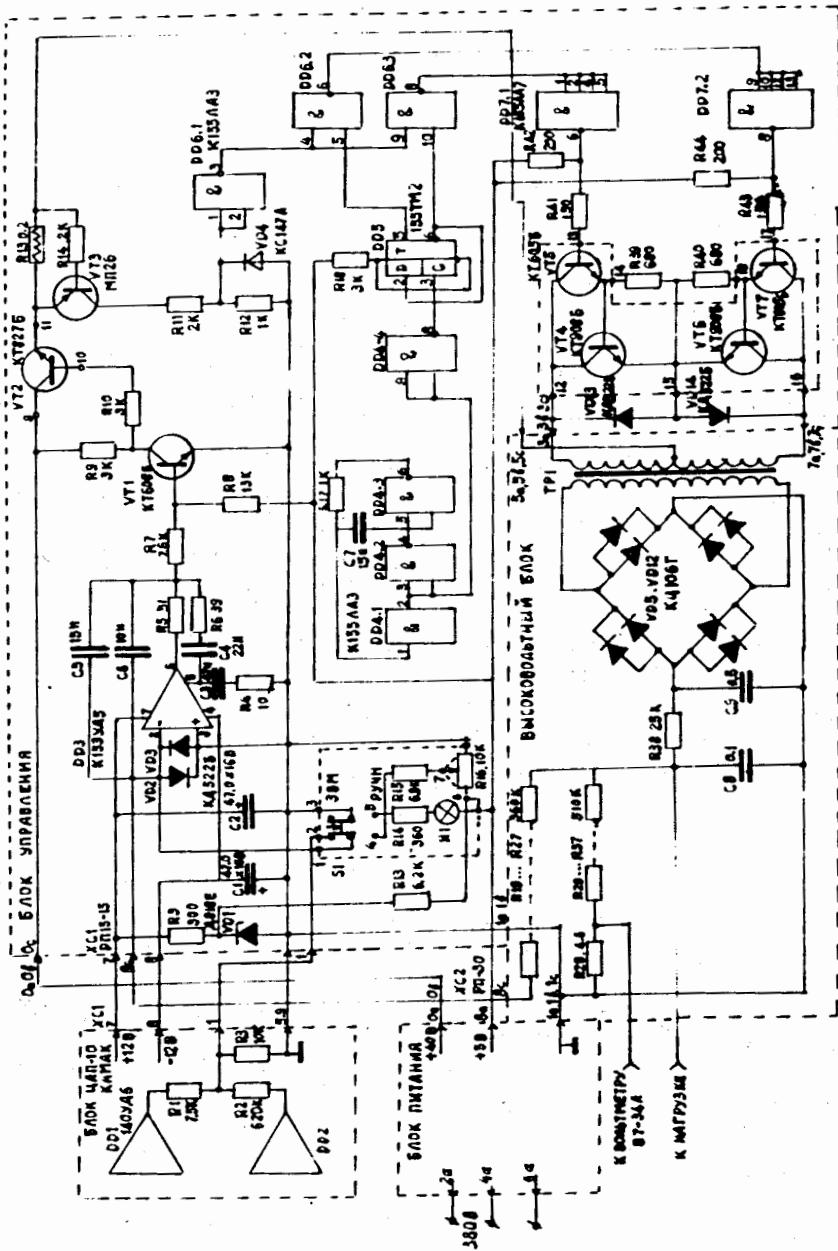


Рис.4

/рис.3б/ отличаются количеством мощных транзисторов в повторителе. С эмиттера транзистора КТ803А отрицательная обратная связь ОС заводится в блок ЦАП. Для измерения токов в цепи нагрузки применяется шунт $R_{изм.} \approx 0,1 \Omega$ /источник питания ИП-2А/, $R_{изм.} \approx 0,05 \Omega$ - для источника ИП-10А. Питание для усилителей мощности берется с модернизированного источника напряжения БП-6 /U = 16 В, I = 10 А/.

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ БВН

Электрическая схема высоковольтного управляемого источника питания приведена на рис.4. Сигнал управления из блока ЦАП-12 приходит на вход операционного усилителя DD3 /K153УД5/. В качестве регулятора применен эмиттерный повторитель /транзистор VT2/, на вход которого приходит управляющий сигнал. Выход повторителя заводится в первичную обмотку повышающего высоковольтного трансформатора ТР с коэффициентом трансформации K = 100. Первичная обмотка трансформатора ТР является нагрузкой модулятора /транзисторы VT4, VT5, VT6, VT7/. На вход модулятора поступают импульсы с частотой f = 20 кГц. Генератор прямоугольных импульсов построен на микросхемах DD4, DD5. В цепи вторичной обмотки высоковольтного трансформатора ТР стоит диодный мост VD5-VD12, сигнал с которого заводится на низкочастотный фильтр R38, C8, C9. Источник охвачен отрицательной обратной связью R19-R27. Делитель R28-R37 предназначен для измерения напряжения в цепи нагрузки. Защита источника от перегрузки по току построена на транзисторе VT3 и микросхеме DD6. В электрической схеме высоковольтного источника применены микросхемы серии K155.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены следующие технические характеристики вышеприведенных источников питания /см. таблицу/.

Таблица

Источник питания	ИП-2А	ИП-10А	ИВН	
	1	2	3	4
Напряжение нагрузки		-	-	3 кВ
Ток нагрузки I _н	2 А	10 А	15 мА	
Диапазон регулирования выходной величины	10÷2000 мА	20÷10000 мА	2÷3000 В	

1	2	3	4
Дискретность выходного тока	2 мА	10 мА	-
Дискретность выходного напряжения	-	-	0,75 В
Время установления выхода	5 мкс	5 мкс	20 мкс
Дифференциальная нелинейность	0,1%	0,1%	0,025%
Стабильность источника за 4 часа	0,1%	0,1%	0,05%

ЛИТЕРАТУРА

1. Денисов Ю.Н. и др. - ОИЯИ, 13-5068, Дубна, 1970.
2. Глазов А.А. и др. - В сб.: Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. ОИЯИ, д9-87-105, Дубна, 1987, т.1, с.103.

Рукопись поступила в издательский отдел
6 марта 1990 года.