

сообщения  
объединенного  
института  
ядерных  
исследований  
дубна

P10-85-631

М.П.Белякова, В.Ф.Дыдышко, Л.Г.Ефимов,  
Ким И Ен<sup>1</sup>, И.Ф.Колпаков, А.П.Крячко,  
Пак Ен Ун, К.Пасевич, Л.Реттельбуш<sup>2</sup>,  
В.Н.Садовников, В.М.Слепнев, В.А.Смирнов,  
Г.М.Сусова, Хоанг Као Зунг<sup>3</sup>

МОДУЛИ КАМАК

Выпуск 1

<sup>1</sup> Институт ядерной физики, КНДР

<sup>2</sup> Технический университет, ГДР

<sup>3</sup> Институт физики, СРВ

1985

## МОДУЛЬ СИНХРОНИЗАЦИИ КС-471

Модуль КС-471 применяется в аппаратуре экспериментальных установок - спектрометров заряженных частиц, работающих на пучках циклических ускорителей.

Модуль используется для стандартизации временной привязки процесса сбора данных в ЭВМ к сигналам, поступающим из системы запуска установки, а также для организации диалога оператора установки с ЭВМ.

Соответственно, в структурной схеме КС-471, приведенной на рис.1, можно выделить 3 основных узла:

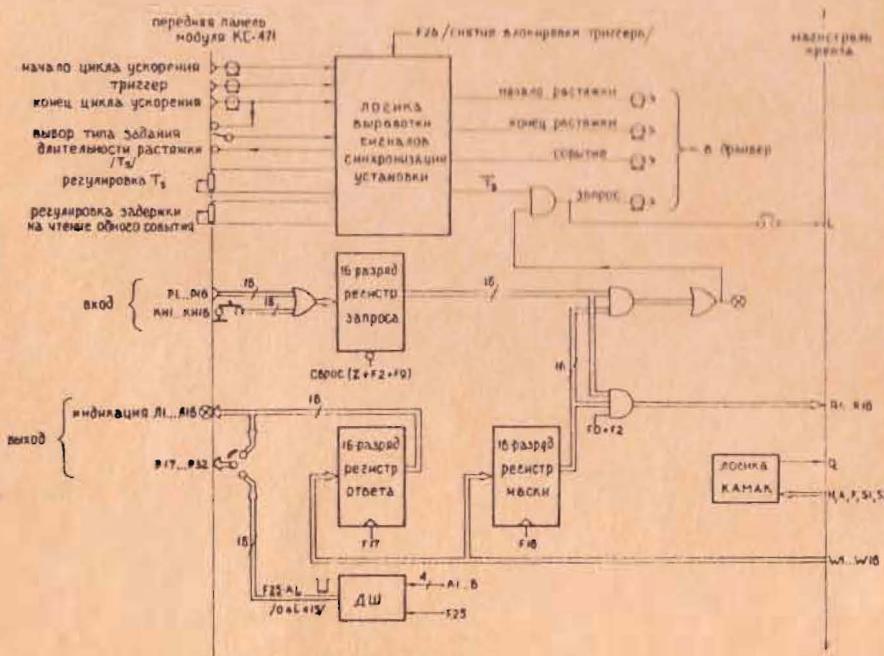


Рис.1

### 1. Узел выработки сигналов синхронизации

В этом узле из синхроимпульсов ускорителя и сигнала запуска спектрометра /триггера/ формируются синхросигналы интерфейса ЭВМ /например, универсального драйвера ветви КАМАК/, определяющие моменты начала и конца приема информации в цикле ускорителя, момент начала чтения в ЭВМ образа зарегистрированного события. В том же узле на время передачи экспериментальных данных вырабатывается запрет прерывания ЭВМ от внешних источников.

### 2. Узел организации диалога

Данный узел содержит 16-разрядный входной регистр запроса, управляемый вручную от кнопок, либо внешними сигналами; 16-разрядный регистр маски для выборочного разрешения разрядов регистра запроса; 16-разрядный выходной регистр и формирователь импульсов - дешифратор команд КАМАК F(25)...Ai для выработки сигналов отклика от ЭВМ, а также их индикации.

Команды КАМАК:

- N·A(0)·F(0) - чтение маскированного содержимого регистра запроса на шины R1...R16; Q=1, X=1.
- N·A(0)·F(2) - то же самое со сбросом в нулевое состояние содержимого регистра запроса; Q=1, X=1.
- N·A(0)·F(9) - сброс в нулевое состояние регистра запроса; X=1.
- N·A(0)·F(16)
- N·A(0)·F(17)
- N·A(i)·F(25),0 i 15 - запись в регистр маски с шин W1...W16; Q=1, X=1.
- N·A(0)·F(26) - генерация импульсных сигналов ответа ЭВМ; X=1.
- снятие блокировки триггера, устанавливаемой его спадом; X=1.

На передней панели модуля размещены органы регулировки /переключатели, потенциометры/, кнопки KН1...KН16, высокочастотные разъемы P1...P32 типа МК-50, разъемы для входа синхросигналов того же типа, лампы индикации L1...L16.

Ширина модуля - 4 м.

Потребление тока - 1,8 А с шиной +6 В.

## КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КЗУ-482

Назначение - комбинированная память, реализованная в виде перепрограммируемой памяти объемом 8 Кбайт и оперативной памяти объемом 48 Кбайт и выполненная конструктивно на одной плате, используется для работы в микропроцессорной системе "MISKA".

Обе схемы памяти /0ЗУ и ППЗУ/ могут работать в системе независимо друг от друга.

Связь модуля с управляющими блоками /контроллерами/ крейта, канал прямого доступа к памяти и т.д./ осуществляется через магистраль КАМАК, которая в данном случае используется как магистраль микропроцессора Intel-8080. Схема ППЗУ выполнена на микросхемах Intel-8708, схема ОЗУ - на микросхемах динамического типа K565РУ3. Схема выбора ППЗУ вырабатывает с помощью управляющих сигналов В, MEMR и субадресов A13-A15 сигнал выбора поля адресов памяти C000-DFFF или E000-FFFF, и с помощью субадресов A10-A12 получается выбор микросхем ППЗУ.

Схема выбора ОЗУ вырабатывает с помощью управляющих сигналов W0, В, MEMR, RAMDIS и субадресов A14, A15 сигнал выбора поля матрицы ОЗУ: 0000 - 3FFF, 4000 - 7FFF, 8000 - BFFF.

Схема синхронизации запросов осуществляет взаимодействие модуля памяти с микропроцессором /МП/. Эта схема разрешает конфликтные ситуации между запросами микропроцессора и схемы регенерации.

Схема регенерации состоит из генератора и счетчика адресов регенерации. Интервалы времени регенерации информации ОЗУ определяются генератором регенерации с периодом 15 мкс и счетчиком адреса регенерации, в котором хранится текущий адрес регенерации.

В случае использования в системе /в крейте/ самостоятельного модуля ППЗУ, на печатной плате модуля КЗУ-482, используемого только как ОЗУ, перемычка П4 не запаивается.

Уровни логических сигналов - уровни ТТЛ.

Используемые функции КАМАК и микропроцессора:

- |                |   |
|----------------|---|
| F(16) - W0     | - запись данных в память,               |
| F(4) - OUT     | - команды выходных операций,            |
| F(2) - MEMR    | - чтение содержимого памяти,            |
| Q              | - готовность памяти,                    |
| S <sub>1</sub> | - синхронизация памяти,                 |
| X - RAMDIS     | - запрет ОЗУ,                           |
| B - CAMAC      | - B=0 индицирует цикл МП на магистрали. |
- Потребляемые токи: +6 В; -0,7 А;  
-6 В; -0,01 А;  
+12 В; -0,03 А.

Ширина блока - 1 М.

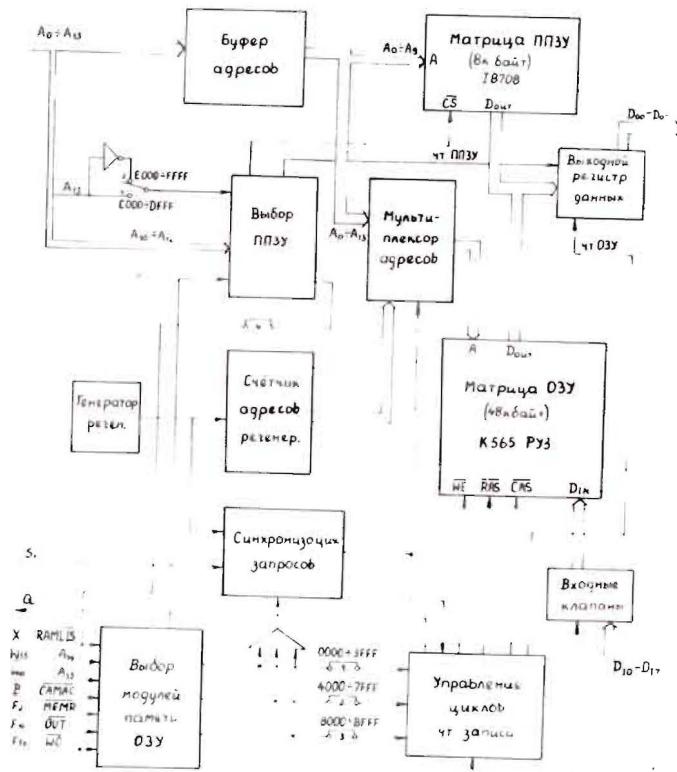


Рис.2. Блок-схема модуля памяти КЗУ-482.

## ИНТЕРФЕЙС ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИПУ-550

Интерфейс ИПУ-550 предназначен для обмена информацией между магистралью КАМАК и устройствами, работающими по стандарту V-24.

Основу интерфейса составляет универсальный синхронный-асинхронный последовательный приемник-передатчик /ПП/ КР580ИК51.

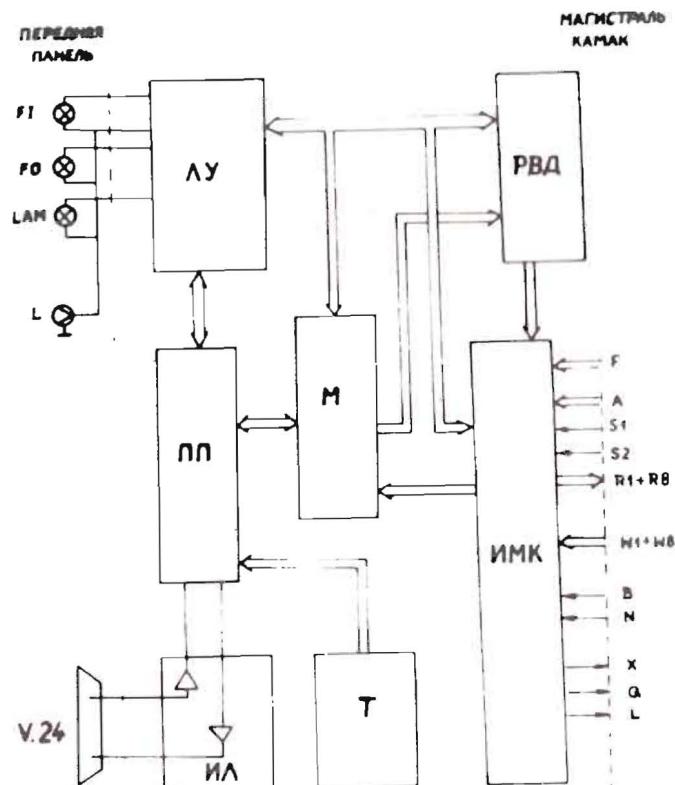


Рис.3. Блок-схема интерфейса ИПУ-550.

### Характеристики блока:

- скорость последовательного приема-передачи:
  - а/ в асинхронном режиме 0:9600 бод,
  - б/ в синхронном режиме 0:56000 бод.
- амплитуда сигналов:
  - а/ для приема при входном сопротивлении 6,8 к $\Omega$ 
    - лог. "1" -3:-25 В
    - лог. "0" +3:+25 В
  - б/ для передачи при выходном сопротивлении 300 Ом
    - лог. "1" -12 В
    - лог. "0" +12 В
- потребление тока
  - 900 мА с шины +6 В,
  - 50 мА с шины -6 В,
  - 25 мА с шины +12 В,
  - 25 мА с шины -12 В
- ширина модуля 1 М.

Принцип работы интерфейса показан на рис.3, где используются следующие сокращения:

ИЛ - интерфейсы шины связи /SN750150, SN75154/,

ПП - приемник-передатчик,

Т - генератор временных интервалов,

М - мультиплексор шины данных /К589АП26/,

ЛУ - логика управления,

РВД - регистр выходных данных,

ИМК - интерфейс магистрали КАМАК.

### Команды КАМАК:

- |         |  |
|---------|--|
| F0 AI   | - чтение регистра выходных данных; X,  |
| F1 AI   | - переписывание данных из регистра статуса ПП в РВД; X,                                |
| F8 A0   | - LAM по Q, F0 - флаг готовности на передачу данных ПП; X,<br>Q = L = F0,              |
| F8 A1   | - тест LAM по Q, F1 - флаг: данные приняты ПП; X, Q = L = F1,                          |
| F8 A15  | - тест LAM по Q; X, Q = L = F1 + F0,   |
| F16 A0  | - запись байта данных в ПП для передачи; X, Q=1 - данные приняты, Q=0 - ПП занят,      |
| F17 A11 | - запись режима и команды в регистр статуса ПП; X,                                     |
| F24 A0  | - запрет возникновения LAM от источника F0; X,   |
| F24 A1  | - запрет возникновения LAM от источника F1; X,   |
| F24 A15 | - запрет LAM от блока в целом,   |
| F25 A1  | - перезапись принятых ПП в РВД; X, Q=1 - данные были приняты, Q=0 - прием не завершен, |
| F26 A0  | - разрешение LAM от источника F0; X,   |
| F26 A1  | - разрешение LAM от источника F1; X,   |
| F26 A15 | - разрешение LAM от блока в целом; X,  |
| F27 A0  | - тест F0 по Q; X, Q=F0,   |
| F27 A1  | - тест F0 по Q; X, Q=F1.   |

## МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЕЙ ИПМ-552

Модуль ИПМ-552 предназначен для сопряжения магистрали крейта КАМАК со стандартной магистралью "General Purpose Interface Bus" (GPIB, международный стандарт IEEE 488, ГОСТ 26.003-80). Например, модуль может использоваться в составе оборудования экспериментальных установок как устройство связи магистрали крейта КАМАК с микропроцессорной графической системой типа TEKTRONIX-4051, имеющей в своем составе контроллер GPIB.

На приборной магистрали GPIB модуль выполняет интерфейсные функции "прибора-источника" и "прибора-приемника".

Структурная схема модуля ИПМ-552 представлена на рис.4.

Направление ввода информации со стороны GPIB /"прибор-приемник"/ устанавливается в модуле:

1/ после сброса модуля в исходное состояние для выбора режима его работы по адресу GPIB /31 адрес для работы в режиме "прибора-источника" и 31 адрес для работы в режиме "прибора-приемника"/;

2/ программным образом для передачи данных на магистраль КАМАК.

Направление вывода информации из модуля на GPIB /"прибор-источник"/ устанавливается:

1/ для программного приема данных, заносимых контроллером КАМАК в 8-разрядный регистр данных;

2/ для приема по сигналу SRQ на магистраль GPIB служебного байта прерывания из другого 8-разрядного регистра с целью определения номера устройства GPIB, вызвавшего выработку запроса, и причины запроса.

Модуль подключается к приборной магистрали при помощи стандартного многожильного кабеля через разъем на передней панели.

Команды КАМАК:

- NA(0) F(0) - чтение данных:  
на шины R1...R8 - байта данных;  
на шину R9 - признака последнего байта данных в режиме приема; Q=1, X=1.
- N.A(0)·F(1)  
N.A(0)·F(9)  
N.A(0)·F(16) - чтение статуса; Q=1, X=1.  
сброс в исходное состояние; X=1,  
запись в регистр данных:  
с шин W1...W8 - байта данных;  
с шину W9 - признака последнего байта данных в режиме передачи; Q=1, X=1.
- N.A(0)·F(17) - запись в регистр байта прерывания с шин W11...W14, W16; Q=1, X=1.
- N.A(0)·F(25)  
N.A(0)·F(27) - генерация запроса прерывания SRQ; X=1.  
установка активного значения синхросигнала DAV в режиме передачи данных; X=1.  
Z - сброс в исходное состояние.

Предусмотрено использование сигнала L для синхронизации чтения-записи данных.

Для сопряжения с системой TEKTRONIX-4051 разработаны типовые программы ввода-вывода на языке BASIC.

Ширина - 1 М.

Потребление тока - 1,3 А с шиной +6 В.

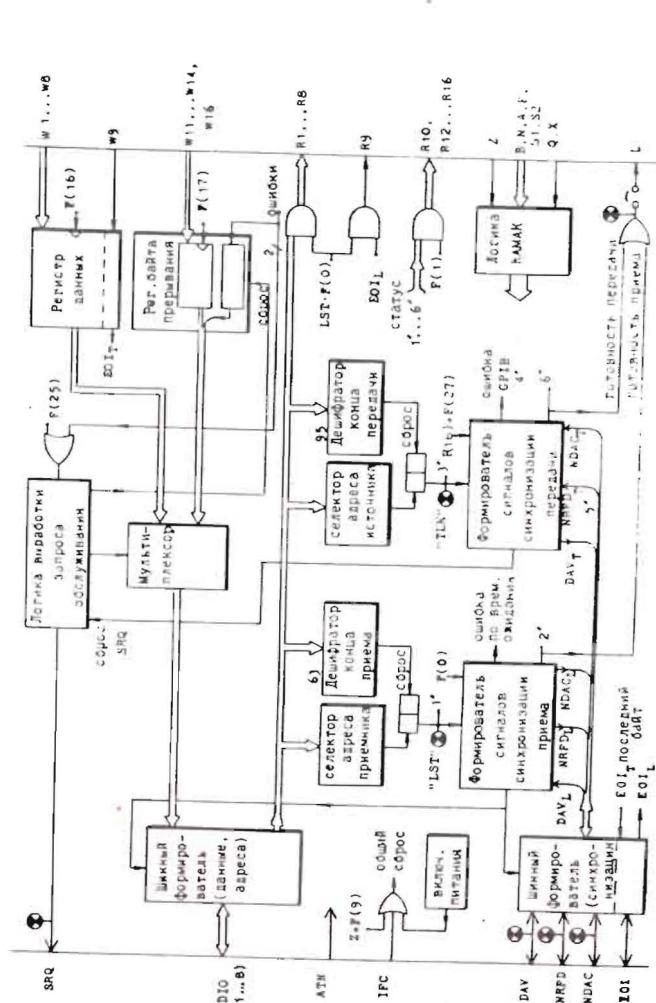


РИС.4

## ИНТЕРФЕЙСЫ ТИПА ИММ-576 И ИММ-578

Интерфейсы магнитофона типа ИММ-576 и ИММ-578 предназначены для работы с автономной микро-ЭВМ типа "MISKA", выполненной в стандарте КАМАК.

Они позволяют расширить объем памяти систем на несколько Мбайт в результате подключения магнитофонов типа ИЗОТ-5012 и ИЗОТ-5003.

Все управляющие команды для обмена сигналами между магнитофоном и интерфейсом, команды записи данных и контрольной суммы на магнитную ленту формируются с помощью OUT-команд микро-ЭВМ:

Команда микро-ЭВМ	Значение	ИММ 576 /ИММ 578/
OUT B0H	движение вперед	- НВР
OUT B1H	- выбор устройства	- + ВБР /ИБР/
B2H	- движение назад	- + НЗД /+ НПР/
B3H	- движение	- + ДВ /+ ДВИ/
B4H	- установка записи	- + УСЗ /+ УС3/
B5H	- установка	
	воспроизведения	- + УСВ /+ УСВ/
B7H	- сброс триггеров	- + СТЗ /- УСЗ/ -УСВ
B8H	- записи	- + ПРМ /ПРМ/
B9H	- перемотка	
BDH	- разгрузка	- + ПИР
	сброс триггера	
"Ошибка по четности"-	"Ошибка по четности"-	- PERR /- PERR/
BEH	- сброс триггера	
	синхронизации	- TIME /- TIME/
BFH	- приведение в исходное состояние	- INIT /INIT/

Все статусные сигналы магнитофона и интерфейса, как и данные, читаются с помощью IN-команд микро-ЭВМ.

Команда микро-ЭВМ	Значение	ИММ-576 /ИММ-578/
IN B0H	- низкая плотность	- + СНЕ
IN B1H	- выбран и готов	- + ВГ1 /+ Г1В/
IN B2H	- состояние движения	
	назад	- + СДВН /+ СПР/
B3H	- состояние движения	- + СДВ
B4H	- нет защиты записи	- + Н33 /+ Н33/
B5H	- состояние воспроизведения	- + СВ
B7H	- данные готовы	- + DATBER/+ DATBER/
B9H	- начало ленты	- + НЛ /+ НЛ/
BAH	- нет конца ленты	- + НКЛ /+ НКЛ/
COH	- чтение данных с микро-ЭВМ	- + INDAT /+ INDAT/

В интерфейсе автоматически при записи каждому знаку присваивается бит четности и продольная контрольная сумма /ПКС/ в конце файла. При чтении данных с ленты в интерфейсе контролируется четность знаков. Данные накапливаются в нестандартном виде с низкой плотностью 8 и 22 знака/мм.

Между сигналами интерфейсов ИММ-576 /ИЗОТ-5012/ и ИММ-578 /ИЗОТ-5003/ имеется разница в логических сигналах:

- ИММ-576: лог.1 - +2,25 В;  
лог.0 - +0,15 В;  
ИММ-578: лог.1 - 0:0,4 В;  
лог.0 - +2,4:+5 В.

Модули выполнены в стандарте КАМАК, ширина передней панели - 1 М. Потребление тока по напряжению - +6 В; -0,8 А.

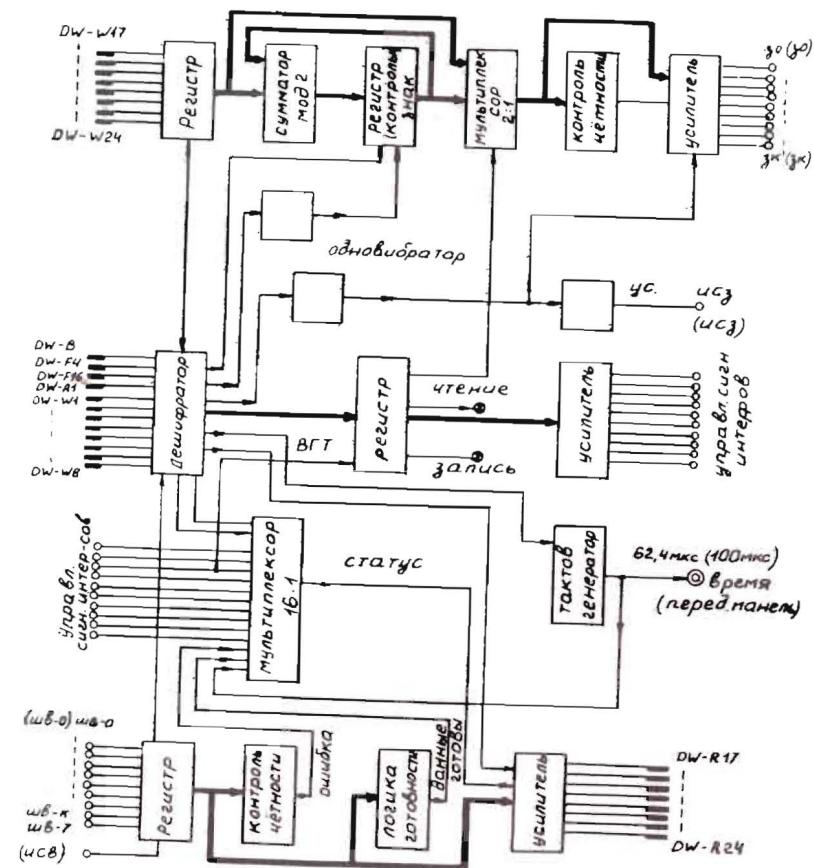


Рис.5. Блок-схема интерфейсов ИММ-576 и ИММ-578.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕЙТ-КОНТРОЛЛЕР УКК-608

Крейт-контроллер УКК-608 предназначен для управления магистралью одного крейта КАМАК от источника программы /микро-, мини-ЭВМ и т.д./, к которому контроллер подключается через дополнительный интерфейс. Например, для ЭВМ "Электроника-60" разработан интерфейс типа ИМ-60.

Функциональная схема контроллера показана на рис.6.

Модуль выполняет все стандартные функции крейт-контроллера КАМАК. Он имеет 5 регистров /статуса, данных, команд КАМАК, N, I/, через которые осуществляется управление работой крейт-контроллера.

Структура регистров следующая:

статусный регистр

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
on-off line	Q	X	Tман	-	-	-	I <sub>1</sub>	B	TНТЕ	-	АГЛ	Tпрог	Z	C	G0

G0 - пуск цикла КАМАК

разряды 5,9,10,11 - не используются

Регистр команд КАМАК

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	N16	N8	N4	N2	N1	-	-	-	-	A8	A4	A2	A1	-	-	-	F10	F8	F4	F2	F1

Регистры N, I, и данных - 24-разрядные.

Контроллер вырабатывает два независимых запроса прерывания для источника программы.

Запрос Ф1 - генерируется при появлении сигнала I<sub>1</sub> в какой-либо из стационарного крейта.

Запрос Ф2 - появляется тогда, когда текущая команда КАМАК не сопровождается сигналом X.

Используемое питание - +6 В.

Потребляемый ток - 2,5 А.

Ширина модуля - 2 М

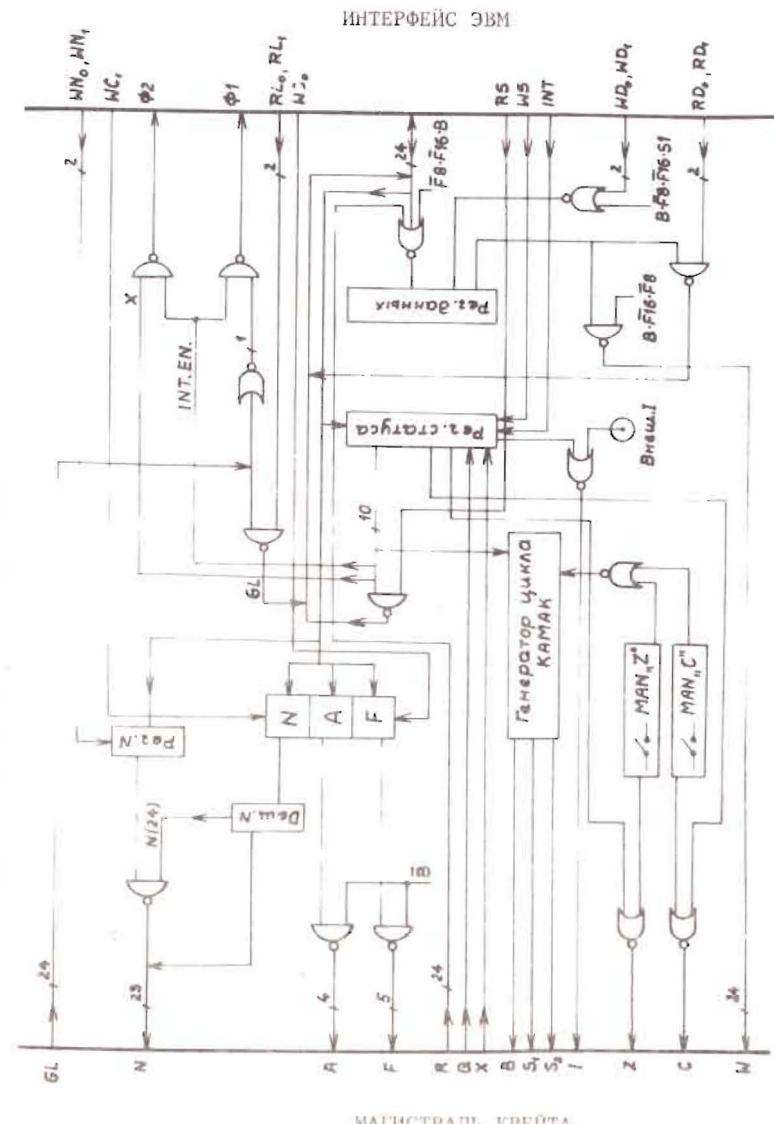


Рис.6. БЛОК-схема крейт-контроллера УКК-608.

## МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР КРЕЙТА ККИ-661

Микропроцессорный контроллер крейта ККИ-661 предназначен для управления работой модулей в крейте и работой периферийных устройств.

Связь контроллера со всеми модулями осуществляется через магистраль крейта, которая используется либо как Dataway KAMAK /во время генерации цикла KAMAK  $B = 1$ , либо как магистраль Intel-8080 / $B = 1$ .

Основной контроллера является центральный процессор /Intel-8080/, с которым через внутреннюю магистраль связаны все интерфейсы крейт-контроллера /рис.7/:

- интерфейс прерывания,
- интерфейс последовательного канала,
- интерфейс KAMAK,
- внутренняя память,
- интерфейс управления вводом данных,
- интерфейс управления выводом данных.

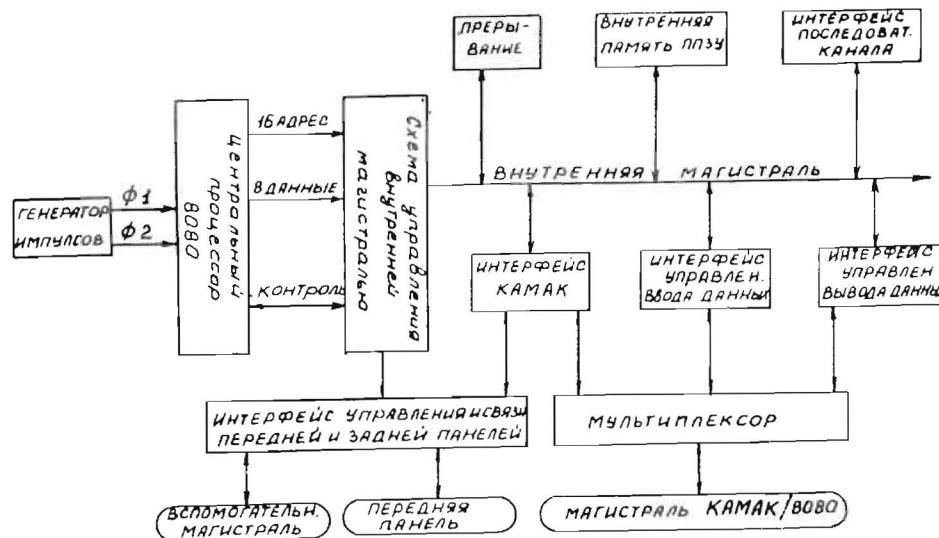


Рис.7. Блок-схема крейт-контроллера ККИ-661.

Внутренняя магистраль содержит сигналы Intel – магистрали, т.е. сигналы, вырабатываемые микропроцессором. Магистраль KAMAK/Intel-8080 связана с внутренними схемами контроллера через мультиплексор.

Крейт-контроллер, подобно микропроцессору, имеет три основных состояния:

а/ Работа-пауза – с помощью тумблера, "Работа-задержка" – крейт-контроллер устанавливается в соответствующее положение. Режим "Задержка" при нажатии кнопки "Шаг" выполняет один машинный цикл;

б/ пауза – в данное состояние микропроцессор устанавливается при получении внешнего сигнала "Hold", либо при поступлении сигнала "Запрос" по вспомогательной магистрали. При переходе в состояние "Пауза" микропроцессор генерирует сигнал "Hold acknowledge" и освобождает магистраль Intel-8080 для KAMAK-цикла или для работы других модулей управления;

в/ останов – с помощью HLT-инструкции микропроцессор приходит в данное состояние, выход же из него возможен;

- по прерыванию,
- при начальной установке – "RESET",
- при получении сигнала – "Hold".

Крейт-контроллер типа ККИ-661 работает в двух режимах:

1/ осуществляет двухсторонний обмен информацией с модулями пользователя /в этом случае вырабатываются сигналы KAMAK/;

2/ производит запись и чтение памяти, управляет работой периферии /в этом режиме генерируются сигналы Intel-8080: адрес, данные, статус, управление/.

На передней панели модуля расположены индикаторы, показывающие пользователю, в каком состоянии находится контроллер в текущий момент времени.

Поскольку основой крейт-контроллера является микропроцессор Intel-8080, это и определяет набор команд, выполняемых им.

Функционально же контроллер выполнен таким образом, что в автономных системах, созданных на его базе, можно использовать программное обеспечение системы Intelec 8/HOD 80.

Программное обеспечение содержит: ассемблер, программу-редактор, монитор, библиотеку арифметических программ.

Конструктивно модуль контроллера выполнен в стандарте KAMAK. Ширина передней панели – 3 М.

Потребление тока при напряжениях:

- +6 В – 4 А,
- 6 В – 1 мА,
- 12 В – 20 мА,
- +12 В – 70 мА,
- +24 В – 40 мА.

## ПЕРЕДАЮЩИЕ И ПРИЕМНЫЕ МОДУЛИ ПРД-802 И ПРМ-803

Модули предназначены для параллельного обмена данными по симметричным или парным телефонным кабелям различных типов.

Передача и прием осуществляются балансным методом. В передатчике используются микросхемы типа К 170АП1, а в приемнике - К 170УП1. В приемнике предусмотрена возможность коррекции частотных характеристик кабеля. В обоих модулях имеются диодные схемы защиты от перенапряжений.

Модули обеспечивают обмен данными на расстоянии  $\geq 1$  км со скоростями 1:1,5 Мбайт/с при коэффициенте ошибок ниже  $10^{-8}$  в условиях помех.

Максимальное число разрядов в каждом модуле - 18. Входы передатчика и выходы приемника имеют уровни ТТЛ. Выходы передатчика токовые  $12 \text{ mA}$ . Минимальное дифференциальное напряжение непосредственно на входе приемника, соответствующее логическим уровням на выходе,  $+25 \text{ мВ}$ .

Питание: +6 В/0,3 А; -6 В/0,45 А для каждого модуля.

Ширина модулей - 1 М.

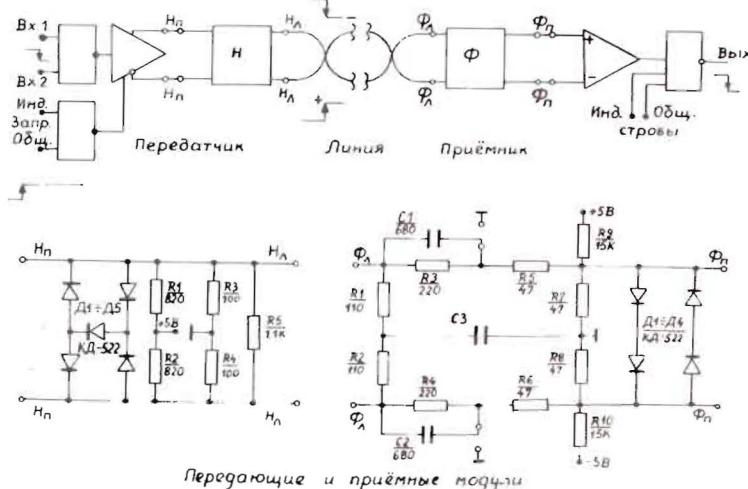


Рис.8

## ДРАЙВЕР ВЕТВИ КАМАК ИВМ-861 ДЛЯ ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА-60"

Модуль ИВМ-861 предназначен для организации стандартной ветви КАМАК на линии со следующими типами ЭВМ: "Электроника-60", МЕРА-60 и LSI-11. Передача данных осуществляется как по программному каналу со скоростью 50 К 16-разрядных слов в секунду, так и по каналу прямого доступа /КПД/

в память ЭВМ со скоростью 500 К слов/с. В модуле имеется восемь 16-разрядных регистров, адреса которых находятся в области адресов периферийных устройств ЭВМ /при настройке устанавливаются адреса с 166000 по 166016 в восьмеричном коде/. Модуль вырабатывает два вектора прерывания для магистрали ЭВМ /при настройке устанавливаются адреса 170 и 174/.

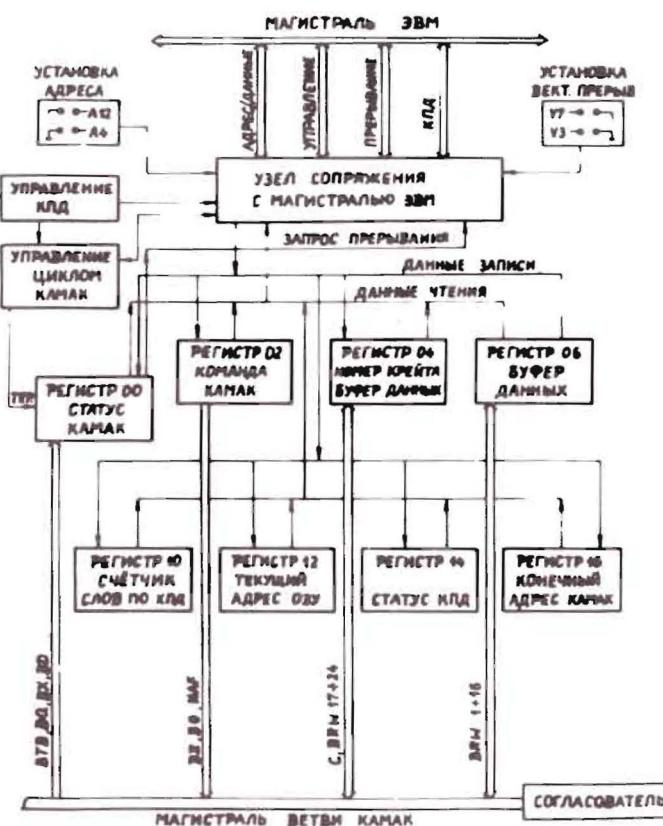


Рис.9. Блок-схема драйвера ветви ИВМ-861.

Структура регистров модуля представлена в следующей таблице.

Разряды	Номер регистра /1660XX/							
	00	02	04	06	10	12	14	16
15	BTB7	B7	CR7	RW16	WC15	-	SER	C7
14	BTB6	BG	CR6	RW15	WC14	CA15	TO	C6
13	BTB5	BF16	CR5	RW14	WC13	CA14	ERR	C5
12	BTB4	BF8	CR4	RW13	WC12	CA13	-	C4
11	BTB3	BF4	CR3	RW12	WC11	CA12	-	C3
10	BTB2	BF2	CR2	RW11	WC10	CA11	SM	C2
9	BTB1	BF1	CR1	RW10	WC9	CA10	RM	C1
8	-	BN16	-	RW9	WC8	CA9	ASM	N16
7	Q	BN8	RW24	RW8	WC7	CA8	END	N8
6	QEN	BN4	RW23	RW7	WC6	CA7	EN	N4
5	TER	BN2	RW22	RW6	WC5	CA6	-	N2
4	TER EN	BN1	RW21	RW5	WC4	CA5	-	N1
3	BD	BA8	RW20	RW4	WC3	CA4	-	A8
2	BD EN	BA4	RW19	RW3	WC2	CA3	2x1	A4
1	X	BA2	RW18	RW2	WC1	CA2	CYC	A2
0	X EN	BA1	RW17	RW1	WC0	CA1	ST	A1

Регистр 00 определяет статус модуля при работе с ветвью КАМАК.

-"02 определяет NAF, BZ and BG циклы КАМАК.

-"04 определяет номер крейта С и является буфером для 17:24 разрядов слова КАМАК.

Регистр 06 является буфером для 1:16 разрядов слова КАМАК.

-"10 определяет число слов, передаваемых по КПД.

-"12 определяет текущий адрес 03У при работе КПД.

-"14 определяет статус КПД.

-"16 определяет значение конечного адреса КАМАК при организации режима сканирования по адресам КАМАК.

Используемое питание +6 В.

Потребляемый ток 5,7 А.

Ширина модуля КАМАК - 3 М.

## ПРОГРАММНЫЙ КОНТРОЛЛЕР СОПРЯЖЕНИЯ ЕС-880

Программный контроллер сопряжения /ПКС/ предназначен для организации работы ЭВМ ЕС-1040 на линии с физической установкой БИС-2 на синхротроне 70 ГэВ в ИФВЭ, Серпухов /см. рис.10/.

Контроллер состоит из функциональных модулей стандартного /СИС/, местного /МИС/ и внешнего /ВИС/ интерфейсов сопряжения.

Модуль СИС организует взаимодействие с селекторным каналом ЭВМ ЕС-1040 по принципу "Запрос-ответ" и содержит блоки сигналов /СКА-881/ и информации /ИКА-882/ канала и абонента.

Модуль МИС осуществляет функциональную связь между модулями СИС и ВИС и содержит блоки временного /ВУА-883/ и командного /КУА-884/ управления абонента.

Модуль ВИС организует взаимодействие с периферийным интерфейсом ИР-40, непосредственно обеспечивающим работу с измерительно-регистрирующей аппаратурой БИС-2 в стандарте КАМАК, и содержит блоки: сигналов и информации /СИЦ-885/, информации /ИНЦ-886/ центрального устройства; сигналов и информации /СИП-887/ и информации /ИНП-888/ периферийного устройства.

Контроллер ЕС-880 выполнен в стандартном крейте КАМАК в виде логически связанных между собой одиночных блоков /881:888/. Эти блоки изготовлены на отдельных платах и размещены в стандартных ячейках КАМАК шириной 1 М. Логика контроллера осуществлена на интегральных схемах серии K155 и ее аналогах малой и средней степени интеграции в количестве 400 штук.

Потребление тока с шин напряжением +6 В равно 10 А, а -6 В - 1,5 А.

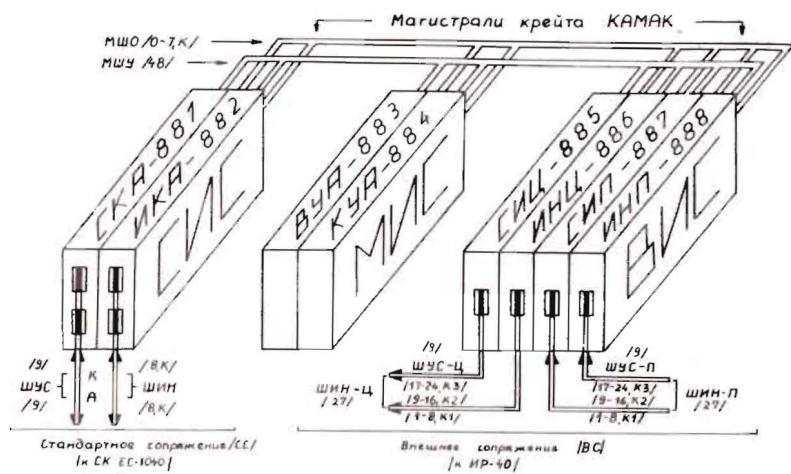


Рис.10. Общая организация ПКС ЕС-880 для работы БИС-2 с ЭВМ ЕС-1040.

## МИКРОПРОГРАММНЫЙ КОНТРОЛЛЕР КАНАЛА ЕС-880М

Микропрограммный контроллер канала /МКК/ предназначен для организации работы ЕС ЭВМ на линии с экспериментальными физическими установками и удаленными терминальными устройствами, входящими в состав экспериментального оборудования /см. рис.11/.

Микроконтроллер состоит из функциональных модулей: сопряжения с каналом /МСК-881М/, основного управления /МОУ-882М/, внешнего сопряжения /МВС-883М/ и адресного управления /МАУ-884М/.

Модуль МСК - базовый источник, осуществляющий через стандартный интерфейс ввода-вывода /ИВВ/ непосредственное взаимодействие с каналом ЕС ЭВМ по принципу "Запрос-ответ".


Модуль МОУ - промежуточный источник, обеспечивающий функции управления между МСК и другими модулями МКК /задает время, организует условный переход и т.д./, а также организует анализ управляющих сигналов, поступающих из других модулей микроконтроллера.

Модуль МВС осуществляет взаимодействие с внешними абонентами через внешний НВВ по заданному алгоритму сопряжения с помощью приемно-передающих модулей.

Модуль МАУ - дополнительный источник, расширяющий возможности использования канальной программы-микропрограммы при организации ее работы с оперативной памятью канала, а также позволяющий использовать селекторный канал ЕС ЭВМ в мультиплексном режиме.

МКК выполнен в стандартном крейте КАМАК. Логическая связь между указанными модулями /881М:884М/ организована по своему назначению через магистральные контакты КАМАК. Эти блоки изготовлены на отдельных платах и размещены в стандартных ячейках КАМАК шириной: МСК - 2 М, МОУ - 1 М, МВС - 2 М, МАУ - 1 М. Логика микроконтроллера выполнена на интегральных схемах К155 и ее аналогах малой и средней степени интеграции в количестве 300 штук.

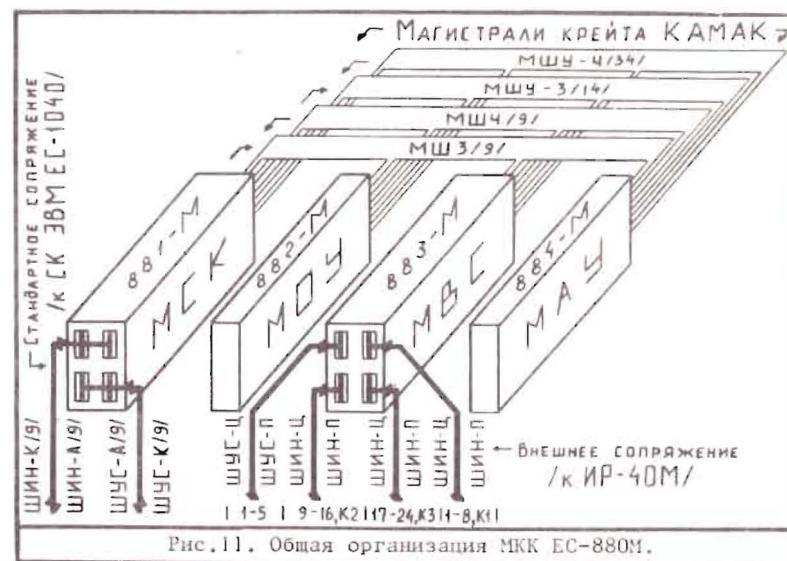Потребление тока с шин напряжения +6В равно 7 А.



## ПРОГРАММНЫЙ ИМИТАТОР КАНАЛА ЕС ЭВМ ПИКЕС-880И

ПИКЕС под управлением микропрограммы, заданной в микропамяти в виде цепочек микрокоманд, имитирует функции селекторного или мультиплексного каналов ЕС ЭВМ для наладки и проверки внешних абонентов со стандартным интерфейсом ввода-вывода /ИВВ/ или с нестандартным алгоритмом сопряжения.

В зависимости от результатов проверки имитатор осуществляет:

- при нормальной ситуации - дальнейшее выполнение цепочки микрокоманд;
- при аварийной ситуации - останов с последующим ручным пуском.

На лицевой панели имитатора размещены индикация и ручное управление, а также разъем для загрузки микропамяти с перфокарт от стандартных устройств ЕС-6012 или АРИТМА-2030. Возможна загрузка микропамяти и с клавиатуры блока. На задней панели имитатора расположены два разъема для связи с внешними абонентами /см. рис.12/.

Емкость микропамяти ПИКЕС-256 12-разрядных слов, в которых 4-е разряды отведены под микрооперации и 8 - под операнды /см. рис.13/.

Индикация имитатора показывает:

- АМП - адрес микропамяти /8/;
- /МК/ и /МО/ - содержимое ячеек микропамяти соответственно микрокоманд /4/ и микрооперандов /8/;
- РПА - результат проверки абонента /8/;
- ШИН-К - шины информации канала /8/;
- ШУС-К - шины управляющих сигналов канала /8/;
- ОЧЗ - ошибка четности загрузки /1/;
- ЗМП - загрузка микрокоманды /1/;
- ЗМО - загрузка микрооперанда /1/;
- ОЧА - ошибка четности абонента;
- КРВ - конец работы времени /1/;
- КРЦ - конец работы цикла /1/.

Ручное управление осуществляют:

- Сбр - общий сброс аппаратуры /1/;
- Пск - пуск в работу имитатора с внешним абонентом /1/;
- Авт или Одн чтение /Чтн/ или запись /Зап/ - соответственно автоматическая или одиночная запись или чтение /2/;
- ИЗА - исполнение загрузки адреса /1/;
- ИЗО - исполнение загрузки операнда /1/;
- КАР - код адреса ручного /8/;
- КИР - код информации ручной /8/;
- ПЛ - проверка ламп индикации от кнопки /1/.

ПИКЕС выполнен на двух отдельных платах, которые размещены в стандартной ячейке КАМАК шириной 8 М. Логика имитатора осуществлена на интегральных схемах серии К155 в количестве 100 штук.

Потребление тока с шины напряжением +6 В составляет 3,5 А.

11.



Рис.12. Лицевая панель.

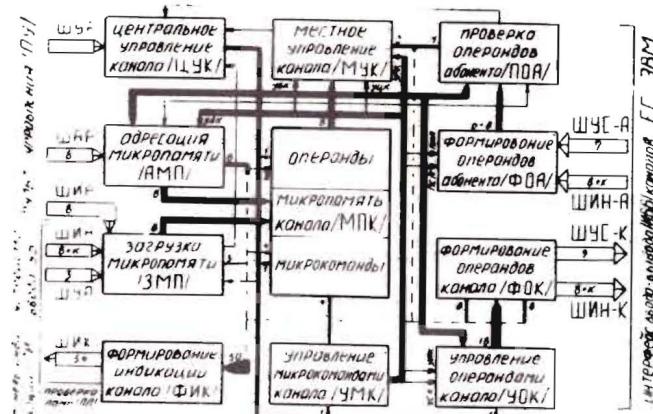


Рис.13. Блок-схема программного имитатора канала ЕС ЭВМ ПИКЕС-880М.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Классификация модулей КАМАК  
в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ

Каждый модуль имеет свой шифр, который состоит из аббревиатуры названия блока и числового трехзначного кода. Первая цифра кода определяет принадлежность модуля к соответствующей группе. В табл.1 номерам групп модулей ЛВЭ поставлены в соответствие коды групп по классификации комитета 330НЕ. В табл.2 представлен перечень всех модулей КАМАК, разработанных в ЛВЭ. Модули, помеченные звездочкой, вошли в данную публикацию. Модули с двумя звездочками использовались в новых системах не рекомендуется.

Таблица 1

Номер группы модулей	Характеристика группы	Код 330НЕ
1	Логические /временные/ модули	17
2	Линейные /аналоговые/ модули	16
3	Преобразователи	16
4	Регистры и счетчики	11,12
5	Интерфейсы приборов и дисплеи	14
6	Контроллеры крейта	2
7	Генераторы	13
8	Модули ветви и системного крейта	21,23
9	Электроника многоканальных детекторов	15

Таблица 2

Нр. пп	Шифр модуля	Назначение модуля	Номер публикации ОИЯИ или журнала	Год изд.
1	4Ф1-111*	4-канальный формирователь		
2	УФ2-112	управляемый формирователь		
3	8Ф3-113	8-канальный формирователь	ПТЭ, № 5, с.113	1977
4	16Ф4-114	16-канальный формирователь	13-11-783 13-81-212	1978 1981
5	531-121**	блок задержки /63 нс/		
6	2532-122	2-канальный блок задержки /2x31 нс/		
7	2Е3У-123	2-канальный управляемый блок задержки /2x63 нс/		
8	2Ф3У-124	формирователь импульсов с управляемой задержкой наносекундного диапазона	13-12833 13-81-212	1979 1981
9	2Р1-131**	2-канальный разветвитель на 4 входа		
10	Р3-134	разветвитель на 16 входов		

11	2Р3-134**	2-канальный разветвитель на 8 входов		39	А1-221**	аттенюатор		
12	4Р3-135**	4-канальный разветвитель на 4 входа		40	2А2-222	2-канальный аттенюатор		
13	УР6-136	управляемый разветвитель на 16 входов	13-11783	1978	41	СЛР1-231**	суммирующий линейный размножитель	
14	2УР-137	на 16 входов	13-81-212	1981	42	2ЛВ1-251	2-канальные линейные ворота	
15	Р6-137	2 разветвителя на 8 входов	13-81-212	1981	43	2ДИ-261	2-канальный интегральный дискриминатор	
16	2Р5-138	быстрый разветвитель на 16 входов			44	ДД1-271	дифференциальный дискриминатор	
17	4Р5-139	2-канальный разветвитель на 8 входов			45	2ДДК-273	сдвоенный дифференциальный дискриминатор с точной временной привязкой с конвертором время-амплитуда	13-82-148 1982
18	2С1-141**	4-канальный разветвитель на 4 входа			46	15АК1-281	аналоговый мультиплексор на 15 входов	ПТЭ, т. 2, с. 79 1974
19	С3-143	2-канальный 4-входовой смеситель	13-7613	1973	47	УЛК-282	логический мультиплексор	13-81-212 1981
20	2С3-144	16-входовой смеситель			48	АК-283	аналоговый коммутатор	
21	4С3-145	2-канальный 8-входовой смеситель	13-7613	1973	49	НТН-301**	4-канальный преобразователь уровней НМ-TTL-NIM	
22	УР6-146	4-канальный 4-входовой смеситель	13-7613	1973	50	НТН-302	6-канальный преобразователь уровней НМ-TTL-NIM	
23	2УР-147	управляемый 16-входовой смеситель	13-11783	1978	51	ПУБ-303	преобразователь уровней ЭВМ ЕЭСМ-4 в TTL и из TTL в уровни БЭСМ-4	Р10-7326 1973
24	СС1-151**	2 смесителя на 8 входов с каналом запрета	13-81-212	1981	52	НЕН-304	преобразователь уровней НМ-ECL-NIM	13-7613 1973
25	2СС1-152**	4-входовая мажоритарная схема совпадений			53	УПБ-307	преобразователь уровней цифрового вольтметра ЕМГ-1362	10-9062 1975
26	4СС2-153**	2-канальная 4-входовая схема совпадений			54	2Т1-311**	2-канальный таймер	
27	СС3-154**	4-канальная 2-входовая схема совпадений			55	4Т2-312	4-канальный таймер	13-9550 1976
28	МСС1-155**	4-входовая схема совпадений с задержкой			56	ПСС-313	старт-стопный преобразователь	
29	УЛ5-156	12-входовая мажоритарная схема совпадений			57	16ВВП-314	16-канальный время-время преобразователь	
30	4СС7-157	управляемый логический блок ПТЭ № 1, с. 81			58	2ВАК1-321	2-канальный время-амплитудный преобразователь	
31	МСС-158	4-канальная 4-входовая схема совпадений			59	АЦП-331	амплитудно-цифровой преобразователь на 9 разрядов	
32	2ФСП1-161**	16-входовая мажоритарная схема совпадений			60	16АЦП-332	16-канальный амплитудно-цифровой преобразователь на 8 разрядов	Р10-7326 1973
33	4ФСП-162	2-канальный формирователь со следящим порогом			61	АЦП-333	амплитудно-цифровой преобразователь с дифференциальным входом на 12 разрядов	
34	1Ч1-171	4-канальный формирователь со следящим порогом	ПТЭ, № 5, с. 113	1977	62	8АЦП-334	8-канальный амплитудно-цифровой преобразователь	13-11680 1978
35	1Ч2-172	селектор наложений временных интервалов	13-10922	1977	63	ЦАП-341	цифро-аналоговый преобразователь	13-80-857 1980
36	УРИ-191	селектор наложений импульсов ФЭУ			64	4ЦАП2-342**	4-канальный цифро-аналоговый преобразователь на 6 разрядов	Р10-7326 1973
37	4УС1-211	управляемый регистр индикатор	13-81-212	1981	65	4ЦАП-344	4-канальный цифро-аналоговый преобразователь на 8 разрядов	10-81-545 1981
38	2ЛУ2-212	4-канальный линейный усилитель /к=10/			66	ЦАП-345	16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь	
		2-канальный широкополосный усилитель						

67	ЗЦП-351	преобразователь заряд-код на 9 разрядов	P10-7326	1973
68	ЦВП-351	цифро-временной преобразователь	P10-7326	1973
69	ЧРВ-353**	часы реального времени	10-81-170	1981
70	ВЦП-361**	время-цифровой преобразователь на 16 разрядов		
71	6ВЦП-362	6-канальный время-цифровой преобразователь на 9 разрядов		
72	16ВЦП-364	16-канальный время-цифровой преобразователь на 8 разрядов		
73	ВЦП-365	время-цифровой преобразователь	13-80-137	1980
74	4ВЦП-366	4-канальный время-цифровой преобразователь	13-80-343	1980
75	ДДП-371	преобразователь 24-разрядного двоичного кода		
76	ПКП-381	в двоично-десятичный код блок кодировки информации с пропорциональных камер для системного крейта	P10-7326	1973
77	ЗЦП-391**	зарядно-цифровой преобразователь на 9 разрядов	ПТЭ № 4, с.97	1977
78	6ЗЦП-391	6-канальный зарядно-цифровой преобразователь на 8 разрядов		
79	8ЗЦП-393	8-канальный зарядно-цифровой преобразователь	13-80-857	1980
80	16ЗЦП-394	16-канальный заряд-время преобразователь	13-80-857	1980
81	1С4-411**	двоичный 24-разрядный счетчик на 70 МГц	ПТЭ № 1, с.106 P10-7326	1973
82	2С4-412**	два двоичных 24-разрядных счетчика на 20 МГц	ПТЭ № 1, с.106 P10-7326	1973
83	С4-413**	двоичный 24-разрядный счетчик на 70 МГц	ПТЭ № 3, с.263 P10-7326	1975
84	2С4-414**	два двоичных 16-разрядных счетчика на 20 МГц	ПТЭ № 3, с.263 P10-7326	1975
85	2С4-415	два двоичных 24-разрядных счетчика на 100 МГц		
86	4С4-416	четыре двоичных 16-разрядных счетчика на 20 МГц		
87	2ДС-421**	два десятичных 4-декадных счетчика на 120 МГц с индикацией	ПТЭ № 4, с.242	1975
88	1РС4-422	реверсивный десятичный 4-декадный счетчик на 20 МГц с индикацией	10-8960	1975
89	2ДС-423	два десятичных 4-декадных счетчика на 160 МГц с индикацией	10-9520 P10-7326	1976 1973
90	УС4-431	установочный счетчик	13-7770	1974

91	ГСВ-442	32-разрядный параллельный регистр для пропорциональных камер		
92	ПВР-443	регистр прерываний на 16 разрядов	10-7913	1974
93	ВРР-444	входной релейный регистр	10-8198	1975
94	2ПВР-445	24-разрядный входной регистр		
95	ЗУ-461	модуль памяти на 16 x 24-разрядных слов		
96	0ЗУ-462	модуль памяти на 4 Кбайт для ККИ-661	10-11695	1978
97	ППЗУ-463	модуль памяти на 4 Кбайт для ККИ-661	10-11695	1978
98	0ЗУ-464	модуль памяти на 4 Кбайт для ККИ-661	10-11695	1978
99	5УФ-466	модуль хранения команд 64 x 24-разрядных слов		
100	КС-471*	модуль синхронизации физических установок на линии с ЭВМ ЕС	10-80-256 ПТЭ 1-3, с.72	1980 1983
101	КЗУ-482*	комбинированное запоминающее устройство на 56 Кбайт быстродействующие модули буферной памяти	13-80-386	1980
102	Б0ЗУ-491	модуль гистограммирующей памяти	13-80-790	1980
103	Г0ЗУ-493	релейный регистр управления	10-8040	1974
104	РУР-501	блок набора констант	P10-7326	1973
105	БНК-513	индикатор десятичный на газоразрядных лампах	10-8002	1974
106	ИНД-522	индикатор десятичный на сегментных индикаторах		
107	ИНД-523	интерфейс вольтметра ВК7-10Л/1	P10-7326	1973
108	БСВ-531	интерфейс вольтметра ЕМГ-136.2	10-9062	1975
109	ИВ-532	интерфейс цифрового вольтметра Щ-1513	10-81-138	1981
110	ИВ-533	интерфейс перфоратора ПЛ-150 и ПЛ-80	P10-7326 10-10168	1973 1976
111	БСПФ-542	интерфейс печати Б3-15	P10-7326	1973
112	БСП-543	интерфейс последовательный универсальный		
113	ИПУ-550*	модуль связи магистрали КАМАК и GPIB (IEEE 488) для графической системы TEKTRONIX-4051	10-81-571 П10-7326	1981 1973
114	ИПМ-552*	интерфейс многоканальной системы АЦП-ЦАП		
115	БСЛ-561	интерфейс дисплея Видеотон-340	10-8831	1975
116	ИДВ-571	коммутационное устройство управления	10-12107	1979
117	ИК-572			

118	ИК-572А	интерфейс магнитофона INTEL				145	ГТИ-741**	генератор тактовых импульсов	P10-7326	1973
119	ИПФ-573	интерфейс перфоратора Д-102 и фотосчитывателя FS-1501	10-11696	1978		146	ГТИ-742	генератор тактовых импульсов	10-9800	1976
120	ИТВ-574	интерфейс для цветного телевизионного дисплея	10-80-125	1980		147	ЕСД-801*	модуль связи дуплексный	P10-7326	1973
121	ИТВР-575	интерфейс для цветного телевизионного дисплея	10-80-125	1980		148	ПРД-802*	передатчик цифровой информации /2 байта/ в длинную линию	13-81-663	1981
122	ИММ-576*	интерфейс магнитофона ИЗОТ-5012	10-81-213	1981		149	ПРМ-803*	приемник цифровой информации /2 байта/ с длинной линии	13-81-663	1981
123	ИММ-578*	интерфейс магнитофона ИЗОТ-5003	10-81-213	1981		150	НОК-804	набор нагрузочных сопротивлений для ПРМ-803		
124	ИТС-579Д	интерфейс терминальной станции				151	КПС-805	устройство проверки линии связи		
125	ИМП-580	универсальный микропроцессорный интерфейс				152	ТЛС-806	тестер линии связи		
126	ИКЕ-581	интерфейс модуля КБ-603 с ЭВМ БЭСМ-4	10-8483 P10-7326	1974 1973		153	ККА-811	контроллер крейта типа А-1	ПТЭ № 4, с.95	1976
127	ИМКЕС-586	интерфейс мультиплексного канала	10-82-599	1982		154	ДНР-821**	драйвер ветви для ЭВМ НР2116В	10-7914	1974
128	ИДМ-590	интерфейс магнитных дисков				155	ДВК-822	драйвер ветви и канал прямого доступа для микропроцессорной системы MISKA		
129	ИНМ-591	индикатор шин магистрали крейта	P10-7326	1973		156	СОВ-831	согласователь ветви КАМАК	10-8713	1975
130	КТРА-601	контроллер ЭВМ ТРА-1001	P10-7326	1973		157	СИВ-832	согласователь ветви КАМАК с индикацией	10-8713	1975
131	КБ-603	программный специализированный контроллер крейта для ЭВМ БЭСМ-4	13-12170 P10-7326	1979 1973		158	Д5В-841	модули специализированного драйвера	10-8963	1975
132	КНР-604	специализированный контроллер крейта для НР2116В	10-6485	1972		159	ДБР-842	ветви для ЭВМ БЭСМ-4		
133	КТ-605	специализированный контроллер крейта для ЭВМ ТРА-1001	P10-7326, с.50	1976		160	ДБУ-843	модуль межкрейтной связи		
134	КОМ-606	контроллер крейта для ЭВМ СМ-3, СМ-4	10-83-760	1983		161	БСМ-851	драйвер ветви	10-81-528	1981
135	УКК-608*	универсальный крейт-контроллер				162	ИВМ-861*	универсальный драйвер ветви	10-11108	1977
136	КТ-615	специализированный контроллер крейта для ЭВМ ТРА-1001	13-12170	1979		163	УМВ-870А	канал прямого доступа ЭВМ ЕС-1010 для универсального драйвера ветви	10-10526	1977
137	РК-632М	контроллер крейта с ручным управлением	13-12170	1979		164	ПДР-870Б	модуль управления оперативного измерения аналоговых сигналов	10-81-409	1981
138	КП-641**	программный контроллер крейта	P10-7326	1973		165	АИП-870Б	модуль управления системным крейтом	ПТЭ № 3, с.67	1976
139	КП-642	программный контроллер крейта	10-174	1976		166	БКД-871	модуль организации ветви в системном крейте	10-8958	1975
140	ККИ-661*	микропроцессорный контроллер крейта на основе INTEL-8080	10-12106	1979		167	БОВ-872	интерфейс системного крейта с ЭВМ ЕС-1010	10-8971	1975
141	ГСД-711**	24-канальный генератор для запуска светодиодов				168	ИР10-873	модуль приоритетов в системном крейте	10-8957	1975
142	2Г1-721**	2-канальный генератор наносекундных импульсов				169	БПР-874	модуль ручных программ в системном крейте	10-8959	1975
143	2ГИ-722	2-канальный генератор импульсов				170	БРП-875	интерфейс системного крейта с ЭВМ ТРА-1001	10-11157	1977
144	2ГТА-731	2-канальный генератор наносекундных импульсов точной амплитуды				171	ИТРА-877	программный контроллер сопряжения	10-83-111	1983
						172	ЕС-880*	программный имитатор канала ЕС ЭВМ	10-83-622	1982
						173	ПИКЕС-880И*	микропрограммный контроллер канала		
						174	ЕС-880М*			

ЛИТЕРАТУРА

1. Арефьев В.А. и др. ОИЯИ, Р10-7326, Дубна, 1973.
2. Ефимов Л.Г. и др. ОИЯИ, 13-12170, Дубна, 1979.

Белякова М.П. и др.  
Модули КАМАК /выпуск 1/

Р10-85-631

Описываются модули, разработанные в ЛВЭ ОИЯИ, для создания систем сбора и обработки данных экспериментальных физических установок. Приводятся краткие характеристики и блок-схемы 12 модулей в стандарте КАМАК. Описанные модули нашли применение в организации работы экспериментальных физических установок на линии с ЭВМ ЕС-1040 и микро-ЭВМ "Электроника-60" и "MISKA". Приводится список всех модулей, разработанных в ЛВЭ, с указанием места их описания. Представленная работа облегчает поиски и выбор соответствующих модулей во время проектирования и создания автоматизированных систем.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1985

Перевод О.С.Виноградовой

Belyakova M.P. et al.  
CAMAC Modules (Issue 1)

Р10-85-631

Modules in CAMAC system worked out in HEL of JINR for acquisition of experimental data for various experimental arrangements are described. The modules are applied in automated experimental arrangements in HEL and measuring-processing system of this laboratory. The list of all the modules worked out in HEL and corresponding bibliography are presented.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1985

Рукопись поступила в издательский отдел  
19 августа 1985 года.