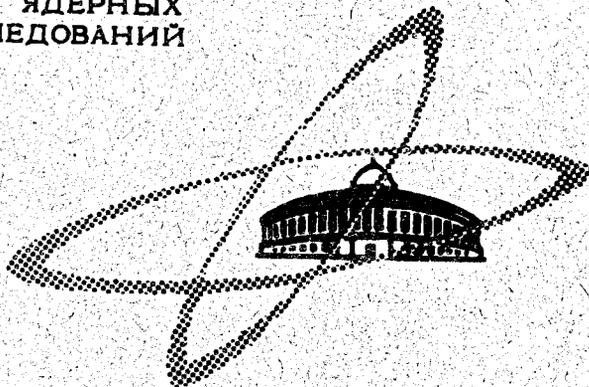


Б-903

3/II-69

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Дубна



P11 - 4284

Ю.Г.Будяшов, В.Г.Зинов

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ
ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ
НА ТУННЕЛЬНОМ ДИОДЕ
С ЛИНИЕЙ ЗАДЕРЖКИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЯДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ


1969

P11 - 4284

Ю.Г.Будяшов, В.Г.Зинов

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ
ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ
НА ТУННЕЛЬНОМ ДИОДЕ
С ЛИНИЕЙ ЗАДЕРЖКИ

Направлено в ПТЭ

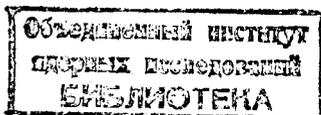

В литературе известны формирователи, длительность импульсов которых определяется учетверенной длиной линии задержки (ЛЗ). Так, автором работы /1/ было подмечено, что в обычном одновибраторе на туннельном диоде (ТД) с ЛЗ (см. рис. 1) длительность импульса тока через нагрузочный резистор R равна учетверенной длине ЛЗ ($4t_{лз}$). Это качество и было им реализовано путем подсоединения дифференциального усилителя к резистору. Однако в подобной схеме к величине сопротивления резистора R предъявляются противоречивые требования.

1. Для отсутствия вторичных отражений в ЛЗ $R_1 = R + r$, где R_1 - положительное внутреннее сопротивление ТД.

2. Для устойчивости режима ТД по постоянному току $R < |R_1|$, где R_1 - сопротивление отрицательного участка характеристики ТД.

3. Для увеличения амплитуды выходного импульса сопротивление резистора R надо выбирать большим.

В предлагаемом формирователе противоречивые требования, предъявляемые к величине сопротивления R предыдущей схемы, устранены путем разделения туннельного диода и линии задержки транзисторами, которые осуществляют и возврат туннельного диода в исходное состояние. Упрощенная схема формирователя дана на рис. 2. Времязадающей цепочкой является линия задержки ЛЗ, разомкнутая на конце.

Работа формирователя осуществляется следующим образом. Входной сигнал в виде импульса тока поступает на ТД и переводит его рабочую точку на диффузионную ветвь характеристики. Тогда транзистор T_1 открывается и через него пойдет ток I_1 . В коллекторе T_1 появляется импульс напряжения $U_{k1} = I_1 \frac{r}{2}$, где r - волновое сопротивление


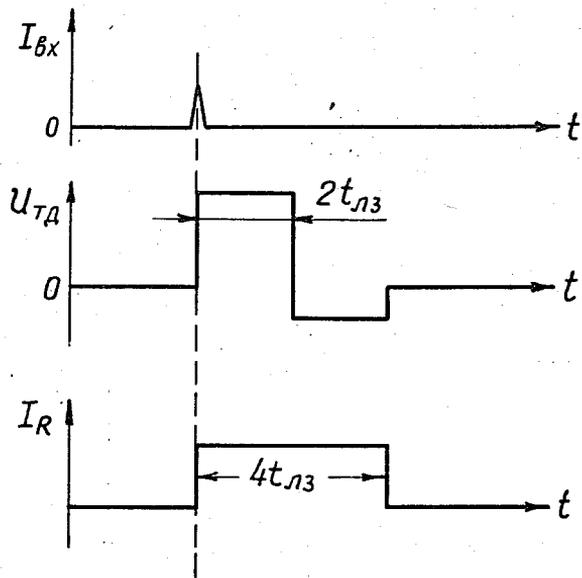
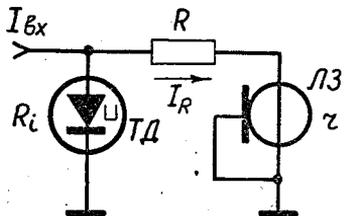
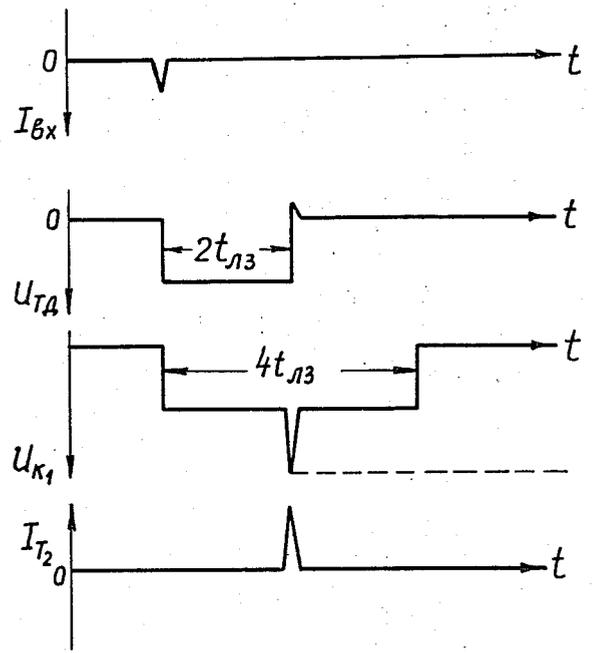


Рис.1.

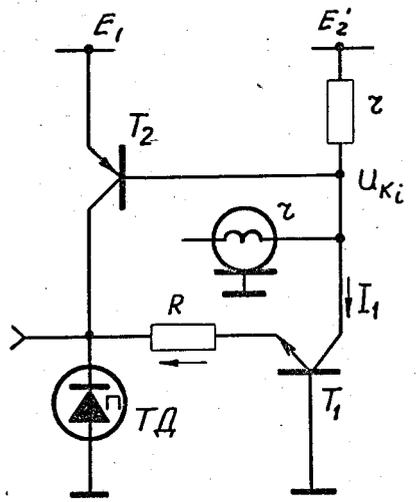

•• Рис.2. Упрощенная схема формирователя импульсов. $E_1 < E_2$.

линии задержки. Через время $2t_{\text{ЛЗ}}$ ($t_{\text{ЛЗ}}$ - время задержки линии) за счет прихода отраженной волны от разомкнутого конца ЛЗ напряжение на коллекторе T_1 возрастет до величины $2I_1 \frac{r}{2}$. В это время открывается транзистор T_2 . Напряжение его открывания выбирается около $1,5I_1 \frac{r}{2}$. Ток триода T_2 возвратит ТД в исходное состояние. При этом прекращается ток через T_1 . Однако импульс напряжения на коллекторе T_1 будет продолжаться за счет накопленной энергии в ЛЗ еще в течение времени $2t_{\text{ЛЗ}}$. И только через время $4t_{\text{ЛЗ}}$ от момента прихода входного сигнала напряжение на коллекторе триода T_1 возвратится к исходному значению.

Таким образом, на коллекторе транзистора T_1 формируется импульс, длительность которого определяется четырехкратным временем задержки разомкнутой на конце линии. Активные элементы схемы: ТД, T_1 и T_2 - участвуют в формировании выходного импульса только в течение его первой половины. К моменту окончания импульса на ЛЗ они успевают полностью восстановить свое первоначальное состояние. Поэтому время восстановления формирователя мало и определяется переходными процессами в ЛЗ.

На рис. 3 представлена полная принципиальная схема формирователя, реализующая описанный принцип работы.

Входной сигнал проходит через дифференциальный усилитель T_4T_5 , который ограничивает его по амплитуде. Далее через диоды D_1 и D_2 сигнал запускает туннельный диод ТД. С туннельного диода он проходит через дифференциальный усилитель (T_3T_1), задающий скачок тока через линию задержки ЛЗ. Формирующим элементом по времени является ЛЗ с волновым сопротивлением 1200 ом. Сброс туннельного диода в исходное состояние осуществляется триодом T_2 . Дифференциальный усилитель T_6T_7 производит формировку выходного сигнала по амплитуде, сглаживая выброс посередине импульса напряжения на ЛЗ. Кроме того, ток триода T_6 блокирует прохождение входного сигнала через диоды D_1 и D_2 на все время длительности выходного сигнала. Это предотвращает возможность преждевременного срабатывания ТД и появление укороченных сигналов. Длина ЛЗ изменяется с помощью переключателя от 0,1 мксек до 4,0 мксек. Это позволяет иметь на выходе формирователя импульсы с длительностью от 0,4 мксек до 16 мксек.

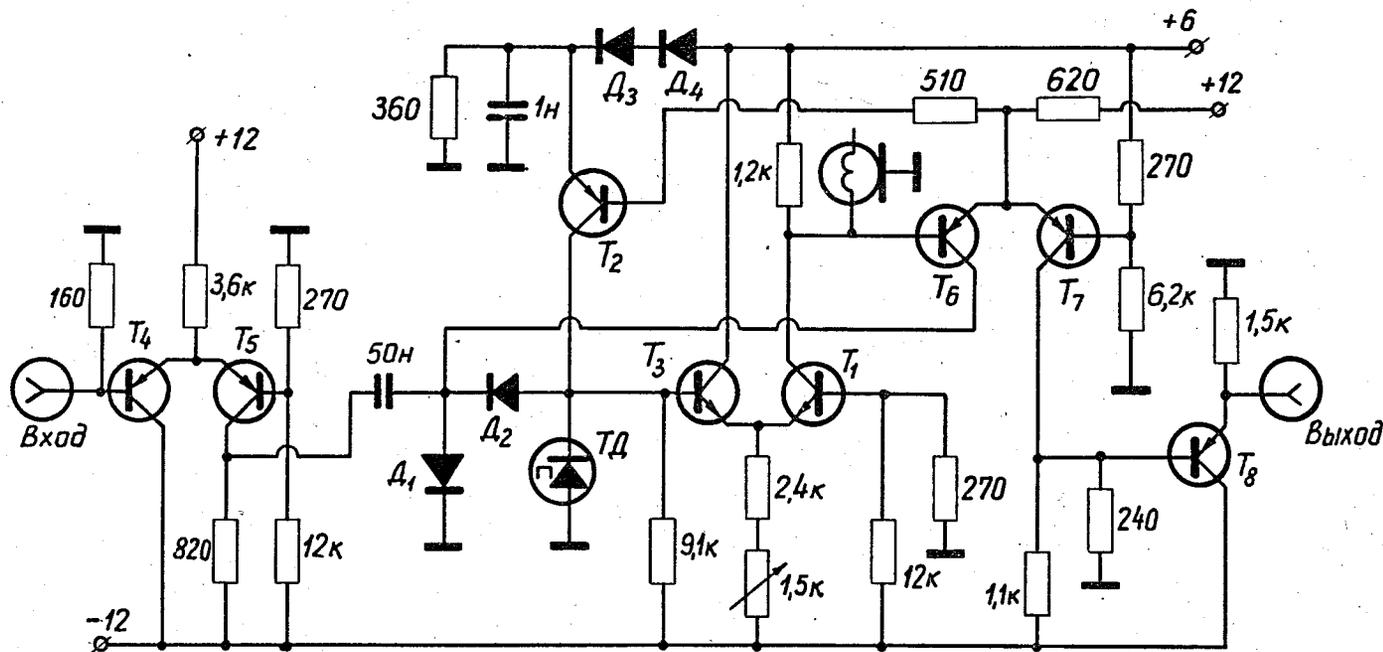


Рис.3. Принципиальная схема формирователя $T_2, T_4, T_5, T_6, T_7, T_8$ - 1Т 308, T_1, T_3 - 2Т 301, D_1 и D_2 - Д18, D_3 и D_4 - Д 106, $TД$ - 3И301Б.

Л и т е р а т у р а

1. R. Van Zurk. NIM V46 (1967) p. 125.

Рукопись поступила в издательский отдел
29 января 1969 года.