

объединенный
институт
ядерных
исследований
дубна

2689/2-81

1/6-81

P13-81-153

А.И.Иваненко

РЕВЕРСИВНЫЙ
ТИРИСТОРНО-РЕЛЕЙНЫЙ КОММУТАТОР
ПОСТОЯННОГО ТОКА


Направлено в ПТЭ


1981

В экспериментах с поляризованными нейтронами используются секции магнитного канала, в которых создается ведущее магнитное поле порядка 200 Э^{1/1}. По замыслу эксперимента в одной из секций периодически, через 50 с, осуществляется реверс магнитного поля. Для этой цели и предназначен описываемый реверсивный тиристорно-релейный коммутатор, с помощью которого можно коммутировать ток до 10 А при напряжении питания до 150 В /величина коммутируемого напряжения в основном зависит от типа тиристоров и высоковольтных транзисторов, используемых в данном блоке/.

Электрическая схема. На рисунке показана электрическая схема реверсивного тиристорно-релейного коммутатора постоянного тока. В качестве управляемого электронного реле используются тиристоры D4 и D5, включенные таким образом, что позволяют осуществлять триггерный режим работы реле. Нагрузкой электронного реле служат две последовательно соединенные катушки с полной индуктивностью $I_L = 0,28 \Gamma$, которые через контакты P2 подсоединенны одним выводом к источнику постоянного напряжения U_A , а другим - к аноду основного тиристора D5. Тиристор D4 является вспомогательным и совместно с конденсатором C7 осуществляет запирание основного тиристора D5. Для исключения перенапряжений, возникающих при запирании тиристора D5, параллельно нагрузке R_H включен диод D3. Состояние силового триггера, определяющего направление тока в нагрузке R_H , задается схемой управления, причем реле P2 переключается только после подачи с анода D5 через цепочку R7, T8, M7-2 разрешающего потенциала на J, K входы триггера M8.

Схема управления работает следующим образом. На входе схемы установлен формирователь рабочих импульсов M1-1, M1-2, в качестве которого используется "R-S" триггер^{2/}. От положительного перепада напряжения срабатывает одновибратор M1-4, M2-1, а от отрицательного через инвертор M1-3 - одновибратор M2-3, M2-4. Этими одновибраторами формируется сигнал "Стоп", который через элемент ИЛИ-НЕ /M3/ и транзисторы T1, T2, T3 открывает вспомогательный тиристор D4. Одновременно сигнал "Стоп" поступает на вход одновибратора задержки M4-3, M4-4, T5, M5-2, длительность выходного импульса которого определяется временем эвакуации энергии из индуктивной нагрузки /в нашем случае задерж. $\approx 0,6$ с/. От положительного перепада импульса за-

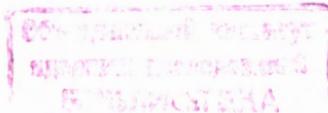

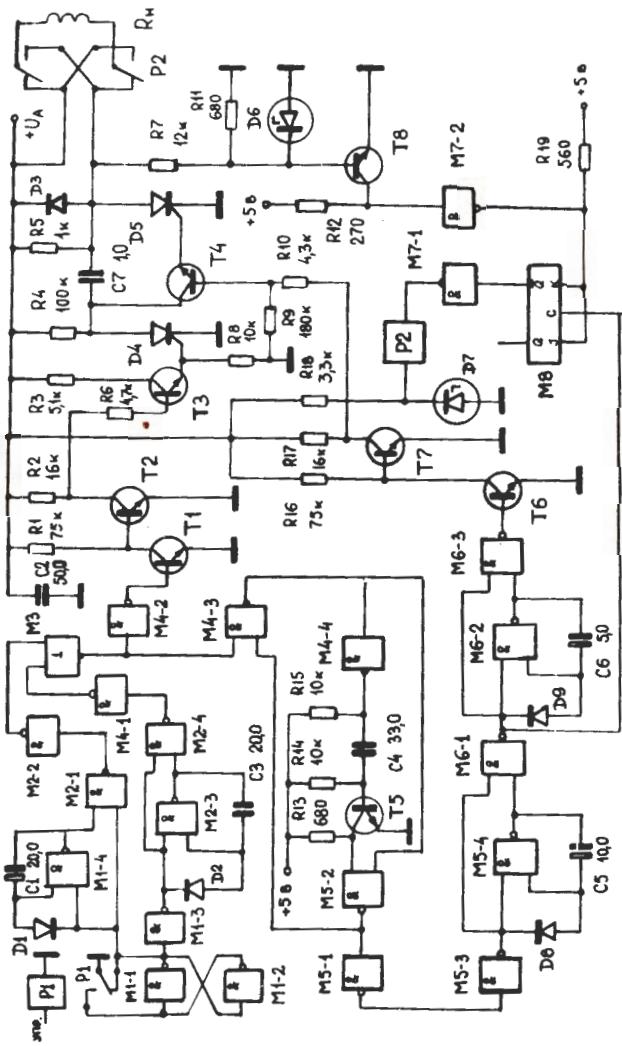

M1,2,4,5,6 - 1551A3; M3 - 1551A3; M7 - 1551B1; M8 - 1551B1; T1,6 - KT605A; T2,3,4,7 - KT604A;
T5,8 - KT312B; M1,2,8,9 - KZ20; M4,5 - KT2024; M3 - KZ05; M6 - KZ33A; R7 - KZ14I.

Принципиальная схема реверсивного тиристорно-релейного коммутатора постоянного тока.

держки в одновибраторе М5-4, М6-1 формируется сигнал "Старт", который при разрешающем потенциале на входах J, K перебрасывает триггер М8, переключая тем самым реле Р2. От спада сигнала "Старт" запускается одновибратор М6-2, М6-3, который открывает основной тиристор А5.

Таким образом, переключение контактов силового реле производится в момент минимального тока в нагрузке, что позволяет использовать один источник питания и слаботочное реле. Описанный тиристорно-релейный коммутатор используется в экспериментах на пучке поляризованных нейтронов. Годичный опыт эксплуатации рассмотренного коммутатора показал, что предъявляемые к нему требования по диапазону регулирования и надежности реально удовлетворяются.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алфименков В.П. и др. ОИЯИ, Р13-9396, Дубна, 1975.
2. Шабашов М.Ф., Яник Р. ОИЯИ, 11-7564, Дубна, 1973.

Рукопись поступила в издательский отдел
3 марта 1981 года.